

APPENDIX L

ANSWERS TO SELECTED PROBLEMS

Chapter 1

- 1.1** (a) $I = 0.5 \text{ mA}$; (b) $R = 2 \text{ k}\Omega$; (c) $V = 2 \text{ V}$; (d) $I = 50 \text{ mA}$
- 1.3** (a) $V = 2 \text{ V}$, $P = 4 \text{ mW}$; (b) $R = 50 \text{ k}\Omega$, $P = 20 \text{ mW}$; (c) $I = 100 \text{ mA}$, $R = 10 \text{ k}\Omega$; (d) $V = 20 \text{ V}$, $R = 200 \text{ k}\Omega$
- 1.5** $990 \text{ k}\Omega$, $190 \text{ k}\Omega$, $90 \text{ k}\Omega$, $10 \text{ k}\Omega$; $9.9 \text{ k}\Omega$, $9.09 \text{ k}\Omega$, $5 \text{ k}\Omega$
- 1.7** 2 V ; $667 \text{ k}\Omega$; 1.93 V and 2.07 V ; $700 \text{ k}\Omega$ and $633 \text{ k}\Omega$
- 1.9** 0.96 V ; shunt the $1\text{-k}\Omega$ resistor with $15.67 \text{ k}\Omega$; add series $20 \text{ }\Omega$
- 1.14** $2 \text{ k}\Omega$; $2.5 \text{ k}\Omega$; $0.1 \sin \omega t \text{ mA}$
- 1.16** 0.05 mA
- 1.17** $I_1 = 0.75 \text{ mA}$; $I_2 = 0.5 \text{ mA}$; $I_3 = 1.25 \text{ mA}$; 2.5 V
- 1.19** 2 V
- 1.22** (a) $1 \text{ k}\Omega$; (b) $-j265 \text{ k}\Omega$; $-j159 \Omega$; $-j0.016 \Omega$; (c) $-j265 \text{ M}\Omega$; $-j159 \text{ k}\Omega$; $-j15.9 \Omega$; (d) $j3.77 \Omega$; $j6.28 \text{ k}\Omega$; $j62.8 \text{ M}\Omega$; (e) $j0.377 \text{ m}\Omega$; $j0.628 \Omega$; $j6.28 \text{ k}\Omega$
- 1.23** (a) $(1 - j15.9) \text{ k}\Omega$; (b) $(717 + j450) \Omega$; (c) $(9.96 - j0.626) \text{ k}\Omega$; (d) $(10^5 + j628) \Omega$
- 1.25** 3 V ; 3 mA ; $1 \text{ k}\Omega$; (b) 0.5 V ; $50 \text{ }\mu\text{A}$; $10 \text{ k}\Omega$
- 1.27** $55.2 \text{ }\Omega$
- 1.30** (a) 2% ; 9% ; (b) 1% ; 8% ; (c) 9% ; 0.4% ; 0.5 mA ; (d) 9% ; 1% ; 6.67 mA
- 1.33** (a) 165 V ; (b) 24 V ; (c) 311 V ; (d) 311 kV
- 1.35** 0 V ; -1 V ; $+1 \text{ V}$; 2 kHz
- 1.37** 2% lower
- 1.39** 0 ; 101 ; 1101 ; 10000 ; 111111
- 1.42** (b) b_N ; b_1 ; (c) 0.996 mA ; $3.91 \text{ }\mu\text{A}$
- 1.43** $7.056 \times 10^5 \text{ bits per second}$
- 1.44** 66
- 1.45** (a) 100 V/V ; 40 dB ; 1000 A/A ; 60 dB ; 10^5 W/W ; 50 dB ; (b) 10^5 V/V ; 100 dB ; 1000 A/A ; 60 dB ; 10^8 W/W ; 80 dB ; (c) 5 V/V ; 14 dB ; 500 A/A ; 54 dB ; 2500 W/W ; 34 dB
- 1.47** $2.8 V_{\text{rms}}$; $14 \text{ mV}_{\text{rms}}$; $6.4 V_{\text{rms}}$; $32 \text{ mV}_{\text{rms}}$; $9.9 V_{\text{rms}}$; $50 \text{ mV}_{\text{rms}}$
- 1.49** 38.4 dB ; 71.4 dB ; 85 mV ; 0.1 W
- 1.51** 0.69 V ; -3.2 dB ; 78.4 dB ; 37.6 dB
- 1.52** 412.7 V/V
- 1.54** 4 ; 16.37 V
- 1.56** (a) 400 V/V ; (b) $40 \text{ k}\Omega$; $2 \times 10^4 \text{ A/A}$; $8 \times 10^6 \text{ W/W}$; (c) $500 \text{ }\Omega$; (d) 750 V/V ; (e) (i) $100 \text{ k}\Omega$; (ii) $100 \text{ }\Omega$; (iii) 484 V/V
- 1.58** 1.1 mA ; $10 \text{ k}\Omega$

- 1.59** 4.95 A/A; 13.9 dB; 4.9 V/V; 13.8 dB; 24.3 W/W; 27.7 dB
1.60 13.3 V/V
1.66 683.3 V/V; 56.7 dB; 3.333 A/A; 70.5 dB; 2.34×10^6 W/W; 127.4 dB
1.70 4 MHz; 0.8 V/V
1.72 57 nF
1.75 $0.51/CR$
1.77 0.8 k Ω ; 3.98 k Ω ; 8 nF at node B
1.81 90 k Ω ; 6.61 k Ω ; 27.9 mA/V
1.82 $R_2/(R_1 + R_2)$
1.83 15.9 ms; 15.9 μ s; -0.04 dB; 10 Hz and 10 kHz

Chapter 2

- 2.1** 8; 14
2.2 2502.5 V/V
2.3 -1 V; 1750 V/V
2.5 10^4 V/V
2.9 (a) -6 V/V; 15 k Ω ; (b) -6 V/V; 15 k Ω ; (c) -6 V/V; 15 k Ω ; (d) -6 V/V; 15 k Ω
2.12 (a) -2 V/V; (b) -10 V/V; (c) -0.5 V/V; (d) -50 V/V; (e) -5 V/V
2.14 $R_1 = 1$ k Ω ; $R_2 = 5$ k Ω
2.18 3 mA; $R_1 = 2$ k Ω ; $R_2 = 20$ k Ω
2.19 $\pm 2x\%$; -98 V/V to -102 V/V
2.21 1.49 k Ω ; 5.88 k Ω
2.23 ± 2 mV
2.27 (b) $R_1 = 1$ k Ω ; $R_2 = 30$ k Ω ; 589 V/V
2.30 (a) 41.67 k Ω ; (b) 111.1 k Ω ; (c) 666.7 k Ω
2.32 $-\frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{R_4}{R_3} + \frac{R_4}{R_2} \right)$
2.34 (a) 0.1 mA; 0.1 mA; 10 mA; 10.1 mA; -1 V; (b) 693 k Ω ; (c) $I_L = 10.1$ mA; -6.05 V $\leq V_o \leq -2.01$ V
2.37 $R_1 = 100$ k Ω , $R_2 = 100$ k Ω , $R_3 = 1.02$ k Ω ; -2.48 V/V
2.40 $R_1 = 6$ k Ω ; $R_2 = 1.5$ k Ω ; $R_3 = 1$ k Ω ; $R_f = 6$ k Ω
2.44 $R_f = 5.33$ k Ω
2.45 (a) $R_1 = 10$ k Ω , $R_2 = 40$ k Ω ; (b) $R_1 = 10$ k Ω , $R_2 = 90$ k Ω ; (c) $R_1 = 10$ k Ω , $R_2 = 200$ k Ω ; (d) $R_1 = 10$ k Ω , $R_2 = 990$ k Ω
2.47 100 k Ω ; no
2.50 $\frac{1 + R_2/R_1}{1 + R_3/R_4}$
2.55 $\frac{1}{1 + 1/A}$; 0.999, -0.1% ; 0.990, -1% ; 0.909, -9.1%
2.58 1980 V/V

- 2.59** 9.09 V/V; 81 k Ω in parallel with R_1 ; 9.52 V/V; 10.52 V/V
2.62 $0 \text{ V} \leq v_o \leq +2 \text{ V}$; 0.1 V
2.63 10 V/V; 10 k Ω ; 0.0091 V/V; 66.8 dB
2.68 (a) 1 V/V; 0 V/V; (b) $-5 \text{ V} \leq v_{lcm}$; (c) 10 V/V; 0 V/V; $-3 \text{ V} \leq v_{lcm} \leq +3 \text{ V}$
2.69 1 M Ω ; 756 Ω ; 6.8 k Ω
2.73 $2v_{id} + 0.01 \frac{(3-6x)}{(1+x-x^2)}$; -60 mV ; increase 100 Ω
2.75 (a) $-0.05 \text{ V} \leq v_{lcm} \leq +0.05 \text{ V}$; (b) $-5 \text{ V} \leq v_{lcm} \leq +5 \text{ V}$
2.76 (a) 0 dB; (b) $20 \log(1 + R_2/R_1)$
2.79 (b) 4 V/V; (c) 4 V_{P-P}; 1.414 V_{rms}
2.81 (a) 1.59 kHz; (c) increase by $10\times$
2.83 1 MHz; 0.159 μs
2.84 10 k Ω ; 10 nF; 10 kHz
2.88 $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$; $C_2 = 15.9 \text{ pF}$; 2 MHz
2.92 $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 200 \text{ k}\Omega$; $C = 79 \text{ pF}$; 20 kHz
2.94 7.3 mV
2.96 27 mV; 30 mV
2.98 (a) 100 nA into the amplifier; (b) -5 mV ; (c) 10 nA
2.100 1.01 k Ω ; 100 k Ω ; 100 k Ω ; 15.8 nF; 1.6 nF
2.102 609 mV; 303 mV; 9 mV
2.104 (a) 0.2 V; (b) 0.3 V; (c) 10 k Ω ; 20 mV; (d) 0.12 V
2.106 (a) 9.9 k Ω ; (b) 0.222 V
2.108 200,000 V/V; 100 Hz; 20 MHz
2.110 (a) 50 Hz; 10 MHz; (b) 100 Hz; 20 MHz; (c) 10 kHz; 18 MHz; (d) 1 MHz; 1 GHz;
 (e) 2.5 kHz; 500 MHz
2.112 800 kHz; 84 kHz; 7.6 MHz
2.114 10 V/V
2.116 183 MHz
2.121 100 mV
2.124 4 V/ μs
2.126 6.37 MHz
2.127 (a) 318.3 kHz; (b) 0.795 V; (c) 2 MHz; (d) 1 V

Chapter 3

- 3.2** $2.2 \times 10^6 \text{ cm}^{-3}$
3.4 $2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$; 112.5 cm^{-3}
3.7 (a) $11.4 \times 10^9 \Omega$; (b) 5 k Ω ; (c) 50 Ω ; (d) 15.63 k Ω ; (e) 0.14 Ω
3.9 8 μm
3.11 0.864 A/ cm^2
3.13 778 mV; 0.2 μm ; 0.1 μm ; 0.1 μm ; $1.6 \times 10^{-15} \text{ C}$

- 3.15** 0.8 pC
3.17 59.6 mV
3.20 0.626 μm ; 9.1×10^{-15} C
3.23 1.57×10^{-17} A; 1.88 mA
3.24 4.46
3.26 10.42 mA; 41.7 mA
3.28 0.23 pF
3.30 0.25 pF; 64.8 ps

Chapter 4

- 4.1** (a) 0 A; -1.5 V; (b) 0.75 A; 0 V
4.3 (a) 2 V; 5.5 mA; (b) 1 V; 4 mA
4.7 (a) 0 V; 2 mA; (b) -1.5 V; 0 mA
4.9 4.2 k Ω ; 169.7 V
4.11 25 mA; 12.5 mA
4.14 $V = +3$ V \Rightarrow red ON, green OFF; $V = 0$ V \Rightarrow red OFF, green OFF; $V = -3$ V \Rightarrow red OFF, green ON
4.15 -7 V $\leq v_i \leq 8$ V
4.17 1.95 A; 10 V
4.19 0.461 V; $1.45 \times 10^{12} I_s$
4.21 1.49 mA; 54.6 mA; 0.67 mA; 18.3 μA ; 17.3 mV
4.23 (a) 6.91×10^{-15} A; 73.8 mA; (b) 6.91×10^{-16} A; 7.38 mA; (c) 1.27×10^{-13} A; 1.36 A; (d) 6.91×10^{-17} A; 0.738 mA; (e) 3.78×10^{-16} A; 4.04 mA
4.25 Decrease by 17.3 mV
4.27 87.7 mV; 5.16 mA
4.31 50 $^\circ$ C; 6 W; 8.33 $^\circ$ C/W
4.33 230 mV independent of current and temperature
4.35 0.664 V
4.38 (a) 0.767 mA; (b) 5.3×10^{-16} A; (c) 0.805 mA
4.41 (a) -4.3 V; 0.93 mA; (b) 5 V; 0 A; (c) 4.3 V; 0.93 mA; (d) -5 V; 0 A
4.43 (a) 1.3 mA; 0 V; (b) 0 mA; -1.675 V
4.45 4.23 k Ω ; 169.7 V
4.47 14.71 V; 3.61 V
4.49 +22.1 % or -18.1 %; +2.38 mV or -2.63 mV
4.53 0 V/V; 0.001 V/V; 0.01 V/V; 0.1 V/V; 0.5 V/V; 0.6 V/V; 0.9 V/V; 0.99 V/V
4.54 (a) 0 V/V; 0.167 V/V; 0.667 V/V; 0.952 V/V; 0.995 V/V; 0.9995 V/V; (b) $|\Delta v_D| < 2.5$ mV; $I \geq 5$ μA ; (c) 1 V; 1.005 V; $i_{D1} = i_{D4} = 0.45$ mA; $i_{D2} = i_{D3} = 0.55$ mA
4.59 470 Ω ; 7.39 mA; 11.09 mW; 1.5 mW; +6.8 mV; -3.4 mV; -6.8 mV; -13.6 mV
4.62 47.6 mV
4.64 (a) 9.825 V; (b) 207 Ω ; (c) 33 mV/V; $\pm 1.65\%$; (d) -6.77 V/A; -1.35% ; (e) 70.9 mA; 732 mW

- 4.67** 0.441 V
4.69 13.44 V; 48.4%; 8.3 V; 16.6 mA
4.71 (a) 10.1:1; (b) 4.2:1; (c) 8.2
4.73 30.4 V (45 V with $1.5\times$ safety factor)
4.75 (i) 333.3 μF ; (ii) 3333 μF ; (a) (i) 12.77 V; (ii) 13.37 V; (b) (i) 7.1%; (ii) 2.24%;
 (c) 384 mA; (ii) 1214 mA; (d) (i) 742 mA; (ii) 2.4 A
4.78 (a) 9.7 V; (b) 542 μF ; (c) 25.7 V (38.5 V with $1.5\times$ safety factor); (d) 739 mA;
 (e) 1.42 A
4.81 10.74 V; 23.5 μs ; 4.913 A
4.83 (a) 1 V; 2 V; 2.7 V; (b) 3 V; 6 V; 6.7 V; (c) 0 V; 0 V; -13 V; (d) 0 V; 0 V; -13 V
4.86 -7.07 V
4.89 $0.70\text{ V} < V_R < 2.87\text{ V}$
4.91 (a) 80 Ω ; (b) 120 Ω

Chapter 5

- 5.2** 0.16 fC
5.4 (a) 0.5; (b) 0.5; (c) 1.0; (d) 0.5
5.5 1.3 V to 0.62 V; 1.3 μm
5.7 1.85 μm
5.10 (a) 8.625×10^{-3} pF/ μm^2 , 388 $\mu\text{A}/\text{V}^2$; (b) 0.2 V, 0.7 V, 0.2 V; (c) 0.39 V, 0.89 V
5.13 96.2 Ω , 19.2 mV; 80
5.16 1.5 V; 500 Ω to 100 Ω
5.18 2 mA/V², 0.4 V
5.19 1.07 μm
5.20 0.4 V; 5; 0.25 mA; 0.6 V, 0.45 mA
5.22 2.5 k Ω to 125 Ω ; (a) 5 k Ω to 250 Ω ; (b) 1.5 k Ω to 62.5 Ω ; 2.5 k Ω to 125 Ω
5.28 (a) 2%; (b) 4%
5.29 100 k Ω , 20 V, 0.05 V⁻¹
5.32 109 μA ; 9%; double L to 2 μm
5.35 15 V; 1.5 μm
5.37 8 μA ; 12 μA ; 13.13 μA ; 13.75 μA ; 15 μA
5.40 1.6 V, saturation region; 0.4 V, triode region
5.44 0.045 mA, 20 k Ω , 10 k Ω ; 31.1 k Ω
5.47 8 k Ω
5.49 2.25 μm , 0.56 μm , 4 k Ω
5.51 0.454 mA, +7.28 V; circuit is quiet tolerant to variations in device parameters.
5.53 44.4, 1.25 k Ω
5.55 (a) -0.6 V; (b) -0.816 V; (c) -1.5 V; (d) $+0.6$ V; (e) $+1.5$ V; (f) $+0.6$ V;
 (g) $+1.5$ V; (h) -0.6 V
5.58 (a) 360 μA , 1 V; (b) 160 μA , 0.8 V; (c) 1 V, 360 μA

- 5.60** (a) 0.5 V, 0.5 V, -0.723 V; (b) 0.4 V, 0.6 V, -0.745 V
5.62 488 million transistors
5.63 1 V to 1.69 V; 3.74 V
5.68 0.3 mA, 0.416 mA, 0.424 mA, 0.48 mA; each current value is doubled; for $v_{DS} = 2$ V, $i_D = 0.408$ mA, for $v_{DS} = 3$ V, $i_D = 0.412$ V, for $v_{DS} = 10$ V, $i_D = 0.44$ mA

Chapter 6

- 6.2** 3.7×10^{-17} A; 1.87×10^{-16} A; 5:1
6.4 0.276 V
6.7 0.18 mA; 0.605 V
6.12 0.5 mA \rightarrow 2mA; 0.51 mA \rightarrow 2.01 mA; 20 mW
6.14 990 μ A, 99, 0.99; 980 μ A, 49, 0.98; 950 μ A, 19, 0.95
6.18 437 k Ω ; 8 k Ω
6.22 -1 V; 0.41 mA; -0.668 V
6.25 238 mA; 6×10^{-14} A; 87 times
6.28 (a) 1 mA, -0.7 V; (b) -2 V; (c) 1 V, 1 mA; (d) 0.77 mA, -2 V
6.30 2.3 k Ω ; 20; 100; 200
6.34 $R_E = 1.62$ k Ω , $R_C = 3$ k Ω
6.39 (a) 632 mV; (b) 0.69 mA, 5.77 mA
6.42 0.1 mA, 0.11 mA; -8.16 V; $+22$ mV/ $^{\circ}$ C; -7.06 V
6.43 200 k Ω ; 100 V; 20 k Ω
6.47 100; 80; 1.18 mA
6.48 (a) 1.3 V; (b) 1.64 V; (c) 5.5 V
6.51 (a) 1.3 V, 3.7 V; (b) 1 V, 4 V; (c) 0 V, 5 V
6.53 -1.7 V, $+1.7$ V; -0.7 V, $+0.7$ V; $+0.3$ V, -0.3 V; -1.17 V; -1.5 V; -2 V, $+2$ V; 0.55 V; -0.15 V, $+0.15$ V; 1.08 V
6.55 $R_1 = 35$ k Ω , $R_2 = 15$ k Ω ; 0.078 mA; 4.22 V
6.56 0.3 V; 0.003 mA; 0.15 mA; 0.147 mA; -1.03 V; 49; 0.98
6.58 $+0.41$ V, $+1.11$ V; -1.15 V; $+1.2$ V, $+1.9$ V, -1.9 V; 204
6.60 1.86 V, 1.16 V, 1.85 V; 2.14 V, 1.44 V, 1.64 V; 2.4 V, 1.7 V, 1.9 V
6.62 (a) -0.915 V, $+1.218$ V; (b) $+1.258$ V, 0.49 mA; (c) -0.9 V, -0.2 V, $+1.4$ V; (d) $+1.7$ V, -0.9 V; (e) $+1$ V, $+1.7$ V, -0.9 V
6.63 50 k Ω , 4 k Ω , 4 k Ω ; 0.85 mA to 0.98 mA with 0.95 mA nominal; -1.6 V to -1.1 V with -1.2 V nominal.
6.64 1.74 k Ω ; transistor saturates and $V_C = 2.8$ V
6.66 (a) 0 V, $+0.7$ V, -0.725 V, -1.425 V, $+1.1$ V; (b) $+0.23$ V, $+0.93$ V, -1 V, -1.7 V, $+1.47$ V
6.68 (a) 0 V, 0 V; (b) -1.8 V, -1.1 V; (c) $+2.2$ V, $+1.5$ V; (d) $+3$ V, 2.3 V
6.69 (a) $+0.8$ V, 2.3; (b) $+2.07$ V, 3.2; (c) $V_{C3} = 2.044$ V, $V_{C4} = 1.54$ V, $\beta_{\text{forced3}} = 0.8$, $\beta_{\text{forced4}} = 6.4$.

Chapter 7

- 7.1** A: (0.5 V, 3 V); B: (0.69 V, 0.19 V)
7.2 12 k Ω ; 6 k Ω
7.4 0.214 V; 0.716 V
7.6 0.5 V; 8
7.10 -80 V/V; 0.7 V; 8.8 mV
7.12 0.75 V; 0.45 V; -90 V/V
7.15 -40 V/V
7.19 (a) 108 V/V; (b) 1.5 V; (c) 3 k Ω ; (d) 0.673 V; (e) 0.3 V; (f) 0.1 sin ωt , mA;
 (g) 0.005 mA, 0.001 sin ωt , mA; (h) 5 k Ω
7.24 (a) 0.1 mA, 0.5 V; (b) 1 mA/V; (c) -15 V/V; (d) -0.225 sin ωt , V, 0.275 V, 0.725 V;
 (e) 1.9%
7.25 (a) 0.2 mA, 0.44 V; (b) 2 mA/V; (c) -13.6 V/V; (d) 25 k Ω , -10.7 V/V
7.27 (a) 2 mA/V, 20 k Ω ; (b) 2.9 mA/V, 10 k Ω
7.29 12 k Ω ; 10 μ m; 0.75 V
7.31 -26.1 V/V; 1.25 V, -38.3 V/V
7.32 NMOS: 0.91 mA/V, 25 k Ω , 0.22 V; PMOS: 0.447 mA/V, 30 k Ω , 0.447 V
7.36 16 mA/V, 6.25 k Ω , 61.9 Ω ; 1.6 mA/V, 62.5 k Ω , 618.8 Ω
7.37 20 mA/V; 50 Ω ; 5 k Ω ; 0.5 V
7.38 0.5 mA; 80
7.48 0.5 V; 100 Ω ; 100 V/V
7.49 0.005 V, 0.001 mA
7.54 1 V; 5 k Ω ; 3.33 k Ω ; -30.8 V/V, 9.7 mV; 7.5 mV
7.55 $V_A = 20$ V: -800 V/V; $V_A = 120$ V: -4800 V/V
7.57 17.2 k Ω ; 18 k Ω ; 90 V/V
7.59 82.6 V/V; 9086 A/A
7.60 190 k Ω ; 111 V/V; 55.6 Ω
7.61 1000 V/V; 250 V/V
7.64 -20 V/V
7.66 1.5 mA/V; 0.15 mA; -7.5 V/V
7.68 10 k Ω ; 10 k Ω ; -160 V/V; -80 V/V; -40 V/V; 10 mV; 0.4 V
7.71 200 Ω
7.73 5 mA/V; 4 k Ω ; 50 Ω
7.75 600 Ω ; 0.375 mA; -7.4 V/V; 0.74 V
7.77 0.2 k Ω ; 5.6 V/V; 0.64
7.79 0.5 mA; 25 V/V
7.81 8 V/V; 50 mV; 0.4 V
7.83 2.5 mA; 2.75 mA; 2.25 mA; 0.55 V
7.85 (a) 20.7 k Ω , 0.67 V/V, 0.65 V/V; (b) 0.615 V, 0.4 V; (c) 1 V/V, 104 Ω , 0.59 V/V
7.87 1 V/V; 105 Ω ; 0.9 V/V
7.91 27.5 V/V, 41.2 V/V, 55.6 V/V, 57.1 V/V, 55.6 V/V; 0.325 mA

- 7.92** 22 M Ω ; 18 M Ω ; 15 k Ω ; 15 k Ω ; 2.7 V above
7.94 5.07 V; 1.27 mA to 2.48 mA; 620 Ω ; 0.91 mA to 1.5 mA
7.96 2 V; 2.4 V; 1.2 mA
7.97 $R_S = 5 \text{ k}\Omega$; $R_D = 7.5 \text{ k}\Omega$
7.101 (a) 1.25 V; (b) 1.85 V
7.102 9.5 k Ω
7.103 1.3 k Ω ; 1.7 M Ω ; 13 M Ω
7.106 6.2 k Ω ; 6.2 k Ω ; 100 k Ω ; 75 k Ω ; 3.6 V; 2.9 V; 6.1 V; 0.46 mA
7.107 6.2 k Ω ; 6.2 k Ω ; 100 k Ω ; 82 k Ω ; 0.5 mA; 0.49 mA; 3.8 V; 6 V
7.109 $R_E = 1.5 \text{ k}\Omega$; $R_C = 2.4 \text{ k}\Omega$; $R_B = 7.5 \text{ M}\Omega$; $\beta = \infty$: 0.52 mA, 0 V, 0.25 V; $\beta = 50$: 0.48 mA, -0.07 V, 0.35 V
7.111 $R_C = 3.3 \text{ k}\Omega$; $R_B = 120 \text{ k}\Omega$; 0.56 mA, 0.85 V
7.113 0.505 mA; 160 k Ω
7.116 4.6 k Ω ; +0.4 V
7.117 -26.7 V/V
7.119 (a) 3 k Ω ; (b) 3 k Ω ; (c) 0.135 V, 1.62 V; (d) 4.6 k Ω , -18.4 V/V
7.121 (a) 9.5 k Ω ; (b) 12.5 k Ω ; 10 M Ω ; (b) 2 mA/V, 100 k Ω ; (c) -9.6 V/V; (d) 0.946 V/V, 473 Ω ; (e) 0.6 V
7.125 0.47 mA; 4.7 k Ω ; -30.4 V/V
7.128 $R_B = 91 \text{ k}\Omega$; $R_C = 22 \text{ k}\Omega$; 0.2 mA; -176 V/V, -29.7 V/V
7.129 (a) 11.5 k Ω ; (b) 12.5 k Ω ; (c) -31.7 V/V
7.131 27.5 k Ω ; -9.8 V/V; 20.5 mV; 0.2 V
7.135 163.4 k Ω ; 0.6 V/V; 52.9 A/A; 789 Ω
7.136 (a) 1.7 mA, 68.4 mA/V, 0.0145 k Ω , 1.46 k Ω ; (b) 148.3 k Ω , 0.93 V/V; (c) 18.21 k Ω , 0.64 V/V
7.137 (a) 0.1 mA, 5 mA, 1.5 V, 0.8 V; (b) 0.995 V/V, 101.5 k Ω ; (c) 456 k Ω , 0.9975 V/V; (d) 0.82 V/V; (e) 0.814 V/V

Chapter 8

- 8.2** 66 k Ω ; 6 μm ; 0.2 V; 40 k Ω ; +5 μA
8.5 0.2 V; 100 μA ; 0.2 V; 27 k Ω ; 81.5 μA ; 100 μA ; 118.5 μA ; 137 μA
8.7 5 μm ; 20 μm ; 12.5 μm ; 3.125 μm ; 6.25 μm ; 15 k Ω ; 37.5 k Ω ; 30 k Ω
8.10 0.01 mA; 5%
8.14 1.013 mA; 2.28 k Ω ; 2.7 V; +0.15 mA
8.16 (a) $I = 0.4 \text{ mA}$; (b) $I = 0.04 \text{ mA}$; (a) and (b): $V_1 = -0.7 \text{ V}$, $V_2 = +2 \text{ V}$, $V_3 = +0.7 \text{ V}$, $V_4 = -0.7 \text{ V}$, $V_5 = -1.7 \text{ V}$,
8.19 1.187 V; 0.113 V; 99.98 μA ; 0.9998 mA, -0.02%; 0.3 V
8.23 20 μm ; 80 μm ; 0.8 μm ; -0.6%
8.24 $v_o/v_i = g_{m1}R_L (W_3/W_2)$
8.26 (a) 800 Ω ; (b) 125 Ω

- 8.28** 10 k Ω ; -1200 V/V; 60 k Ω ; 0.1 mA; -1200 V/V; 300 k Ω ; -400 V/V
8.29 40 V/V; 0.1 mA; 5 μ m
8.31 0.5 μ m; 12.5; 0.1 mA
8.33 0.25 mA; 2 mA/V
8.35 2 mA/V; 13.5 k Ω ; 27 V/V; 14 μ m
8.37 0.146 mA
8.40 40 V/V; 5.6 μ m; 0.67 mA/V; 60 k Ω
8.41 0.75 V; 17.4; 69.4; -14.5 V/V
8.44 (a) 0.95 V, 0.475 μ A, 2.4 V; (b) -86 V/V, 1.93 V, 22 mV; (c) 33.9 k Ω
8.46 50 μ A; 4; 16, 16
8.48 (a) 0.125 mA, 0.125 mA; (b) -999 V/V; (c) -74.1 V/V, 13.3 k Ω ; (d) -29.6 V/V; (e) -0.5 V to $+0.5$ V
8.49 (a) 0.2 mA; (b) 100 k Ω , 100 k Ω , 50 k Ω ; (c) 6.25 k Ω , 8 mA/V; (d) 6.25 k Ω , -400 V/V, 50 k Ω
8.50 21 k Ω ; 0.976 A/A; 840 k Ω ; 20.5 V/V
8.52 40 V/V; 0.6 μ m
8.54 252 k Ω
8.56 1.4 k Ω ; 0.98 A/A; 10.2 M Ω ; 35.7 V/V
8.59 0.1 mA; 12.2 M Ω ; 0.16 μ A
8.62 2 V; 0.5 μ m
8.63 -1600 V/V
8.66 0.32 μ m; 39.1; 0.7 V; 0.225 mA; 0.3 V
8.68 1.6 mA/V; 640 k Ω ; 640 k Ω ; 320 k Ω ; -512 V/V
8.71 0.2 V; 0.5 V to 0.8 V
8.75 1.24 M Ω
8.78 -3.2×10^4 V/V
8.80 360 μ A; 2.4 mA/V; 0.48 mA/V; 15 k Ω ; 0.8 V/V; 0.33 k Ω ; 0.72 V/V
8.81 0.68 V; 1.1 M Ω
8.84 5 M Ω ; $+0.2$ μ A; $+0.1\%$
8.88 0.56 V; 1.12 V; 0.72 V
8.93 (a) 58.5 k Ω ; (b) 100 M Ω

Chapter 9

- 9.1** (a) 0.2 V, 0.6 V; (b) -0.6 V, 0.08 mA, 0.08 mA, $+0.6$ V, $+0.6$ V, 0 V; (c) -0.2 V, 0.08 mA, 0.08 mA, $+0.6$ V, $+0.6$ V, 0 V; (d) -0.7 V, 0.08 mA, 0.08 mA, $+0.6$ V, $+0.6$ V, 0 V; (e) 1.0 V; (f) -0.8 V, -0.2 V; (g) -0.2 V to 1.0 V
9.4 -0.283 V to $+0.283$ V; At $v_{id} = -0.283$ V: $v_S = 0.4$ V, $v_{D1} = -0.1$ V, $v_{D2} = -0.9$ V, $v_O = -0.8$ V; At $v_{id} = +0.283$ V: $v_S = +0.683$ V, $v_{D1} = -0.9$ V; $v_{D2} = -0.1$ V, $v_O = +0.8$ V
9.7 0.365; 15; 1.1 mA/V

- 9.9** 0.177 V; 400 μ A
- 9.11** (a) $0.1V_{OV}$; (b) 0 V, $0.338V_{OV}$, $0.05V_{OV}$, $0.005V_{OV}$; $1.072V_{OV}$
- 9.13** 0.25 V; 0.5 mA; 5 k Ω ; 40
- 9.15** 0.14 V; 0.25 mA; 4.4 k Ω ; 25.5
- 9.16** (a) 0.426 mA/V; (b) 85 μ A; (c) 2 V; (d) 0.1 V; (e) 2.11 V
- 9.18** $2\times$
- 9.23** 4 k Ω ; 50, 50, 100, 12.5, 12.5, 100, 25; 0.1 mA, 0.1 mA, 0.2 mA, 0.1 mA, 0.1 mA, 0.2 mA, 0.2 mA; 0.6 V, 0.6 V, 0.6 V, 0.6 V, 0.6 V, 0.6 V, 0.6 V
- 9.26** -1.14 V; $+1$ V; $+1$ V
- 9.28** -0.56 V to $+1.41$ V
- 9.30** (a) -0.574 V, $+0.4$ V, $+0.4$ V; (b) -0.326 V to $+0.674$ V; (c) 5 mV
- 9.32** (a) $V_{CC} - \frac{I}{2}R_C$; (b) 1.5 V; (c) 0.2 mA, 7.5 k Ω ;
- 9.36** 0.2 mA, 0.4 mA; 17.3 mV
- 9.38** 4 mA/V; 80 k Ω
- 9.39** 0.2 mA; 20 k Ω
- 9.42** Differential amplifier with a resistance R_e in each emitter; $I = 0.5$ mA; $R_e = 1.9$ k Ω ; $R_C = 20$ k Ω
- 9.43** (a) 0.2 mA, 15 k Ω , $+1$ V; (b) 50 k Ω ; (c) ± 0.3 V; (d) 1.1 V
- 9.49** 20 V/V
- 9.51** 20 V/V
- 9.52** 20 V/V; 101 k Ω
- 9.53** 20 V/V; 101 k Ω
- 9.55** 12 V/V; 6×10^{-4} V/V; 86 dB
- 9.57** (a) 0.94 V; (b) 107 k Ω ; (c) 0.93 V; (d) -2.26 V/V; (e) 0.12 V
- 9.58** 4%
- 9.59** 1 μ m; 102 dB
- 9.61** (a) 20 V/V; (b) 0.23 V/V; (c) 86.5; (d) $-0.023 \sin 2\pi \times 60t + 0.2 \sin 2\pi \times 1000t$, V
- 9.65** (a) 40 V/V; (b) 5×10^{-3} V/V, 78 dB; (c) 1×10^{-4} V/V; 112 dB
- 9.68** 1%
- 9.69** $\frac{2}{3}I$ in Q_1 and $\frac{1}{3}I$ in Q_3 ; 0.0125 V/V
- 9.72** 8 mV; ΔV_i ; 8%
- 9.73** 1.6 mV, 1.6 mV, 4 mV; 7.2 mV; 4.6 mV
- 9.75** 2 mV
- 9.79** 1.25 mV
- 9.81** (a) 0.25; (b) 0.28
- 9.84** 1.6 k Ω ; 0.8 k Ω ; 2 k Ω
- 9.86** 15 V/V
- 9.87** 1.25 mA/V; 30 k Ω ; 30 k Ω ; 18.8 V/V
- 9.89** 2.6 V
- 9.92** 1 mA/V; 44.4 k Ω ; 44.4 V/V; 44.4 k Ω ;

- 9.94** 25 k Ω ; 25 k Ω ; 8 mA/V; 200 V/V; 100 V/V
9.96 (a) +4 V; (b) +2.5 V; (c) +1.4 V; (d) +1.1 V
9.99 (a) 17.8, 17.8, 71.1, 71.1; (b) 0.6 μm ; (c) -0.4 V to $+0.65\text{ V}$; (d) 77 dB
9.101 1 mA/V; 30 k Ω ; 30 V/V; 30 k Ω ; 0.984 k Ω ; 0.9836 A/A; 5.56×10^{-4} mA/V; 0.0167 V/V; 65.1 dB
9.103 81 k Ω
9.106 (a) $|V_{OV}|$ is reduced by a factor of 2 and g_m increases by a factor of 20; (b) Both increase by a factor of 20; (c) increases by a factor 2 (except for V_{OS} due to ΔV_t).
9.107 120 μA ; 455 mV; 0.73 mV
9.110 0.2 mA, 0.2 mA, 0.2 mA, 0.2 mA, 0.25 mA, 0.5 mA; 1.61×10^5 V/V
9.111 12.5 V/V; 40 k Ω ; 3300 A/A
9.113 R_5 ; 7.37 k Ω ; reduced by a factor of 2; reduce R_4 to 1.085 k Ω .
9.115 (a) 0.52 mA, 1.04 mA, 2.1 mA, 0 V; (b) 4 k Ω , 65.5 Ω ; (c) 8770 V/V

Chapter 10

- 10.1** $g_m = 2.6\text{ mA/V}$; $g_{mb} = 0.6\text{ mA/V}$; $r_o = 50\text{ k}\Omega$; $C_{gs} = 23.7\text{ fF}$; $C_{gd} = 3.1\text{ fF}$; $C_{sb} = 4.2\text{ fF}$; $C_{db} = 3.4\text{ fF}$; $f_T = 15.4\text{ GHz}$
10.2 12.7 GHz
10.6 578.9 MHz; 5.79 MHz
10.10 0.22 pF; 20 mA/V; 6 k Ω ; 100 MHz
10.14 3.18 MHz
10.15 -40 V/V ; 34.6 MHz; 127.3 GHz
10.18 100.1 pF; $-\frac{1000}{1 + s C_{in} R_{sig}}$; 159 kHz; 159 MHz
10.21 259 kHz; -27.8 V/V ; changing R_L : $R_L = 6.17\text{ k}\Omega$, $|A_M| = 12.4\text{ V/V}$; changing R_{in} : $R'_{sig} = 25\text{ k}\Omega$, $R_{in} = 33.3\text{ k}\Omega$, $|A_M| = 13.9\text{ V/V}$
10.22 -25 V/V ; 49.7 MHz; 31.8 GHz
10.24 31.83 fF; 286.5 fF; 20 MHz
10.26 -25 V/V ; 254.6 MHz; 31.8 GHz
10.27 61 pF; 522 kHz
10.30 -29.3 V/V ; 988 kHz
10.33 1 M Ω
10.37 (a) 0.54 mA; (b) 21.6 mA/V, 4.63 k Ω ; (c) -10.8 V/V ; (d) 4 k Ω , 2.14 k Ω ; (e) -7.4 V/V ; (f) 14.37 pF; (g) 16.3 MHz
10.40 39.8 MHz; 159 GHz
10.41 -41.7 V/V ; 140 kHz
10.43 -80 V/V ; 10.1 pF; 788 kHz; 652 kHz; the second estimate is more appropriate as it takes C_L into account.
10.45 118 fF
10.48 -143 V/V ; 3.2 MHz; 2.47 MHz; the second estimate as it takes C_L into account.

- 10.49** -50 V/V ; 479 kHz
10.50 8 V/V; 159 MHz; 5 MHz; 5 MHz
10.53 14.4 fF
10.54 31.8 MHz
10.56 -913 V/V ; 5.76 MHz
10.58 0.2 V; 0.2 mA; 289.4 MHz; 57.9 MHz; -99 V/V ; 2.9 MHz; 287.1 MHz
10.61 -50 V/V ; 4 MHz
10.64 0.9 V/V; 200 Ω ; 398 MHz; 33.4 MHz, 90.7 MHz; 31.6 MHz
10.68 27 k Ω ; 884 kHz; 0.33 mA/V
10.69 0.96 V/V; 2 GHz; 740 MHz, 4.6 GHz; 740 MHz
10.70 (a) 0.2 V, 1 mA/V; (b) 25 V/V; (c) 212 MHz; (d) 42.3 MHz
10.73 15.9 MHz; 40 MHz
10.76 25 V/V; 63.7 MHz; 3.18 GHz; 6.37 GHz
10.79 (a) -80 V/V , 8.9 MHz, 712 MHz; (b) -40 V/V , 16.6 MHz, 664 MHz
10.85 (a) 2.5 M Ω , -4000 V/V ; 107.6 MHz
10.86 20 V/V; 1.33 MHz, 19.9 MHz; 1.33 MHz
10.88 50 V/V; 4.6 MHz
10.89 (a) 2500 V/V; (b) 9.1 MHz
10.93 20 nF
10.95 8 μF ; 89.5 Hz; 10 Hz
10.96 -15.8 V/V ; 1.9 Hz; 87.5 Hz; 8 Hz; 10.8 Hz; 87.5 Hz
10.98 -31.6 V/V ; $C_S = 7 \mu\text{F}$; $C_{C1} = 90 \text{ nF}$; $C_{C2} = 0.4 \mu\text{F}$; 90.9 Hz
10.99 $C_E = 5 \mu\text{F}$; $C_{C1} = 0.5 \mu\text{F}$; $C_{C2} = 0.5 \mu\text{F}$; 92.2 Hz; 6 μF
10.101 $C_{C1} = 0.8 \mu\text{F}$; $C_{C2} = 0.8 \mu\text{F}$; $C_E = 9 \mu\text{F}$
10.102 141.4

Chapter 11

- 11.1** 100; 99; 9.9×10^{-3} ; 99.89; 0.11%; 91.7; 8.3%
11.2 0.01; 100; 10^4
11.5 0.1; 990; 9.9
11.8 1500 V/V; 30 V/V; 50; 49; 0.0327
11.10 99; 9
11.12 2000 V/V; 0.0495 V/V
11.16 1000 V/V; 0.099 V/V, 1961 V/V
11.19 100 kHz; 0.099 V/V
11.21 Three stages each with a closed-loop gain of 10 V/V and $\beta = 0.099 \text{ V/V}$
11.22 0.089 V/V; for $|v_s| \leq 0.45 \text{ V}$, $v_o/v_s = 11.1 \text{ V/V}$, for $0.45 \text{ V} \leq |v_s| \leq 0.95 \text{ V}$, $\Delta v_o / \Delta v_s = 10.1 \text{ V/V}$, and for $|v_s| \geq 0.95 \text{ V}$, $v_o = \pm 10 \text{ V}$
11.24 90 k Ω ; 100; 9.9 V/V; 91 k Ω
11.26 (a) 4 k Ω ; (b) 37.1, 4.87 V/V

- 11.28** (a) 0.9 k Ω ; (b) 31.33, 9.7 V/V, -3% , make $R_F = 933 \Omega$
- 11.29** (a) $1 + \frac{R_2}{R_1} = 11$ V/V; (b) 0.1 mA, 0.3 mA, $+7.7$ V; (c) 23.2; (d) 10.55 V/V
- 11.30** (a) 0.95 k Ω ; (b) 22.22, 19.1 V/V
- 11.32** 9.95 V/V; 402 k Ω ; 10 Ω
- 11.35** 10 V/V; 1.001 M Ω
- 11.38** (a) $1 + \frac{R_2}{R_1} = 11$ V/V; (b) 0.1 mA, 0.3 mA, $+7.7$ V; (c) $A = \beta \frac{R_L \parallel (R_1 + R_2)}{R_s + r_{e1} + \frac{R_1 \parallel R_2}{\beta + 1}} = 255.3$ V/V, $R_i = R_s + r_{e1} + \frac{R_1 \parallel R_2}{\beta + 1} = 0.359$ k Ω , $R_o = R_L \parallel (R_1 + R_2) = 0.917$ k Ω ; (d) $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 1/11$; (e) 10.55 V/V, 8.59 k Ω , 39.4 Ω , 4% less
- 11.40** (b) 0 V, 0 V; (c) $A = g_{m1,2} (r_{o2} \parallel r_{o4} \parallel R_{22}) = 47.62$ V/V; (d) 821 k Ω , 179 k Ω ; (e) 5 k Ω ; (f) 3.33 V/V; (g) 3.33 V/V
- 11.42** (b) 80 k Ω ; (d) 928.5 V/V; (e) 0.2 V/V, 186.7; (f) 4.97 V/V; (g) 19.98 M Ω ; (h) 2.66 Ω ; (i) 18.67 kHz; (j) -0.47%
- 11.44** 0.1 V/mA; 9.9 mA/V; 1.01 M Ω ; 0.99 Ω
- 11.45** (a) $1/R_F$; (b) 100 Ω ; (c) $\frac{\mu R_F}{\frac{1}{g_m} + R_F}$; (d) 166.7, 1667 mA/V; 9.94 mA/V
- 11.48** 4.87 mA/V; 1.11 M Ω ; 4.1 M Ω
- 11.49** 100 Ω ; 497 V/V; 9.94 mA/V
- 11.52** (a) $A_f|_{\text{ideal}} = \frac{1}{R_{S1}} + \frac{1}{R_{S2}} + \frac{R_F}{R_{S1}R_{S2}}$, 800 Ω ; (b) 0.01 V/mA, 90 Ω , 90 Ω ; (c) 5951 mA/V; (d) 60.51, 98.3 mA/V, 1.7% lower, increase R_F ; (e) 29.1 k Ω , 1.76 M Ω
- 11.53** (a) 800 Ω ; (b) 0.01 V/mA; (c) 90 Ω , 90 Ω ; (d) 1.687μ mA/V; (e) 5868 V/V; (f) 99 mA/V; (g) 10 M Ω , 2.37 M Ω
- 11.58** (a) 0 V, $+0.6$ V, $+0.6$ V; (b) $1/R_F$, 0.1 mA/V; (c) 0.099 mA/V; (d) 202 M Ω ; (e) 0.99 V/V, 1.26 Ω
- 11.60** 0.94 V/mA; 28.3 Ω ; 21.1 Ω
- 11.62** (a) $-R_F/R_s$, 100 k Ω ; (b) -9.89 V/V, 100.9 Ω , 11 Ω ; (c) 180.2 kHz
- 11.65** (a) $+0.5$ V, $+1.0$ V, $+0.5$ V; (b) 4 mA/V, 20 k Ω ; (c) $A = -g_{m1}r_{o1}R_F \frac{R_F \parallel r_{o2}}{(R_F \parallel r_{o2}) + 1/g_{m2}}$; (d) $-1/R_F$; $g_{m1}r_{o1} \frac{R_F \parallel r_{o2}}{(R_F \parallel r_{o2}) + 1/g_{m2}}$; (e) $-\frac{g_{m1}r_{o1}R_F(R_F \parallel r_{o2})}{(R_F \parallel r_{o2}) + 1/g_{m2} + (g_{m1}r_{o1})(R_F \parallel r_{o2})}$; (f) $R_F, R_F / \left[1 + g_{m1}r_{o1} \frac{R_F \parallel r_{o2}}{(R_F \parallel r_{o2}) + 1/g_{m2}} \right], \left(R_F \parallel r_{o2} \parallel \frac{1}{g_{m2}} \right), \left(R_F \parallel r_{o2} \parallel \frac{1}{g_{m2}} \right) / \left[1 + g_{m1}r_{o1} \frac{R_F \parallel r_{o2}}{(R_F \parallel r_{o2}) + 1/g_{m2}} \right]$; (g) -1561 k Ω , -0.05 mA/V, $78 - 19.8$ k Ω , 20 k Ω , 244 Ω , 253 Ω , 3.1 Ω

- 11.67** (a) $+0.75 \text{ V}$; (b) $-456 \text{ k}\Omega$, $3.33 \text{ k}\Omega$, $119 \text{ }\Omega$; (c) -0.1 mA/V , 45.6 , 46.6 ; (d) $-9.79 \text{ k}\Omega$, $71.5 \text{ }\Omega$, $2.6 \text{ }\Omega$
- 11.68** $20 \text{ k}\Omega$; $-19 \text{ k}\Omega$; $24 \text{ }\Omega$; $488 \text{ }\Omega$
- 11.70** (a) $100 \text{ }\mu\text{A}$, $60 \text{ k}\Omega$, $30 \text{ k}\Omega$, 12.5 , 12.5 ; (b) $-R_2/R_s$, $-1/R_2$; (c) $6 \text{ k}\Omega$; (d) $-404 \text{ k}\Omega$, $4.62 \text{ k}\Omega$, $875 \text{ }\Omega$; (e) -4.65 V/V ; (f) $337 \text{ }\Omega$, $61 \text{ }\Omega$
- 11.72** $10 \text{ k}\Omega$; $990 \text{ k}\Omega$; -1020 V/V ; $1.02 \text{ G}\Omega$
- 11.74** (a) $+0.7 \text{ V}$; (b) -5 A/A , -0.2 A/A ; (c) 2 mA/V , $50 \text{ k}\Omega$; (d) $17.5 \text{ k}\Omega$, -525.8 A/A , $332.8 \text{ k}\Omega$; (e) 105.16 , -4.95 A/A ; (f) $164.8 \text{ }\Omega$, $35.3 \text{ M}\Omega$
- 11.80** (a) 0.865 mA , 0.77 mA ; (c) 3.94 A/A , 3.47 A/A ; (d) -0.254 A/A ; (e) -216.3 A/A , $1.68 \text{ k}\Omega$, $2.67 \text{ k}\Omega$; (e) 54.9 , 55.9 , -3.87 A/A , $30.1 \text{ }\Omega$, $149.2 \text{ k}\Omega$; (g) $30.2 \text{ }\Omega$, -3.41 A/A , $9.17 \text{ M}\Omega$
- 11.81** 10^4 rad/s ; 0.02 ; 50
- 11.83** $1.095 \times 10^5 \text{ rad/s}$; 2.42×10^{-3}
- 11.84** 10^4 V/V ; 1 MHz ; 10 MHz ; $(1 + A_0\beta)$
- 11.87** 0.049 ; 980 kHz ; 700 kHz
- 11.89** 2 ; 173.2 kHz
- 11.91** $3.085 \times 10^3 \text{ Hz}$; 18.15° ; 10^{-3} ; 60 dB
- 11.93** 87.6 dB ; 81.8 dB
- 11.96** 200 Hz
- 11.98** (a) 10 kHz ; 100 Hz

Chapter 12

- 12.2** $-1.1 \text{ V} < v_o < 1.91 \text{ V}$; $-1.6 \text{ V} < v_i < 3 \text{ V}$;
- 12.4** $R = 152 \text{ }\Omega$; $A_v = 0.998, 0.996, 0.978 \text{ V/V}$; 2%
- 12.7** $V_{CC}I$
- 12.9** \hat{V} ; \hat{V}/R_L ; 25%
- 12.10** 2.5 V
- 12.12** 4.5 V ; 6.4% ; $625 \text{ }\Omega$
- 12.14** 10 V ; 6.37 V ; $2.74 \text{ }\Omega$, 18.25 W ; $3.86 \text{ }\Omega$, 3.24 W
- 12.18** 1.382 V ; $12.5 \text{ }\Omega$; 0.889 V/V ; 0.998 V/V
- 12.20** 4.9 mA
- 12.23** 1.35 mA ; -1.05 V ; $+4 \text{ V}$; -6 V
- 12.25** 1.96 mA ; $-10 \text{ V} < v_o < 5.1 \text{ V}$; 99 ; 3.92 mA ; 3.84 mA
- 12.27** $-g_{m3}\beta R_L$
- 12.30** $1.34 \text{ k}\Omega$; $1.04 \text{ k}\Omega$
- 12.32** $60.2 \text{ }\Omega$
- 12.36** (a) 9.1 mA ; 0 mA ; 0 V ; (b) $220 \text{ }\Omega$; 0.93 V/V ; $1.51 \text{ }\Omega$
- 12.38** (a) 0.0144 mA ; 1.44 mA ; (b) -43.6 V/V ; (c) $137.1 \text{ k}\Omega$
- 12.41** (a) 30.5 V ; (b) $246.8/R_L$; $881.8/R_L$
- 12.43** $4.3 \text{ }\Omega$; 325 mV ; 4.4 nA

- 12.45** 35 mA; 5 mA
12.47 10 Ω
12.50 (a) 533.3; 1333.3; (b) 10 V/V; (c) 5%; (d) ± 1.85 V; (e) +0.3 V; -0.3 V; (f) -1.77 V $\leq v_o \leq +1.77$ V
12.52 +4 V; -4 V
12.54 2 W; +5 V; 3 W; +5 V; 600 mA; 30 V

Chapter 13

- 13.1** -0.8 V $\leq V_{ICM} \leq +0.2$ V; -0.8 V $\leq v_o \leq +0.8$ V
13.3 0.15 V
13.6 0.8 pF; 477.5 MHz; 477 MHz
13.8 3.18 pF; 0.1 mA; 0.3 mA
13.10 3.2 pF; 30 MHz
13.12 62.8 V/ μ s; 1.6 pF
13.14 11.4 MHz
13.16 636 k Ω
13.18 318.3 kHz; 8.0 MHz
13.20 (a) 1 pF; (b) 0.41 pF
13.23 (a) 0.16 V; (b) 2 pF; (c) 78.1
13.25 (b) 0.45 μ m
13.27 +0.3 V; +0.45 V; -0.45 V; -0.3 V $\leq V_{ICM} \leq +1.25$ V; -0.3 V $\leq v_o \leq +0.7$ V
13.29 1 mA/V; 833 k Ω ; 833 V/V; 9.88 V/V; 10 k Ω
13.31 I/C_L
13.36 (a) -0.25 V $\leq V_{ICM} + 1.3$ V; (b) -1.3 V $\leq V_{ICM} + 0.25$ V; (c) -0.25 V $\leq V_{ICM} + 0.25$ V; (d) -1.3 V $\leq V_{ICM} + 1.3$ V
13.38 $0.176C_L$
13.40 6.93 k Ω ; 40 k Ω ; 40 k Ω
13.43 1.8 k Ω
13.45 $A_7 = 3A_3$; $A_8 = 10A_3$; $R_3 = R_4 = 6.67$ k Ω ; $R_7 = 2.22$ k Ω ; $R_8 = 667\Omega$
13.47 (a) 0.1 V $\leq V_{ICM} \leq 2.2$ V; (b) 0.8 V $\leq V_{ICM} \leq 2.9$ V
13.50 125 k Ω ; 95.4 V/V
13.52 (b) 367.3; (c) 6.75 mV
13.56 2
13.58 $190 \leq \beta_N \leq 211$
13.60 105.3 dB
13.63 50 μ A
13.65 $R_1 = 5.76$ k Ω ; $R_2 = 6.22$ k Ω ; 521 Ω
13.67 (a) 0.1 V $\leq v_o \leq 2.9$ V; (b) 20 k Ω ; (c) 0.2 Ω ; (d) 12.3 mA; 0.3 mA; 1.6 k Ω ; (e) 12.3 mA; 0.3 mA; 2.4 k Ω
13.70 10.6 μ A; minimum current is 0.3 mA

Chapter 14

14.2 (a) 0.995 V, -5.7° ; (b) 0.707, -45° ; (c) 0.1 V, -84.3° ; (d) 0.01 V, -89.4°

14.4 1 V/V; 0.944 V/V; 0.0001 V/V

14.5 0.59 dB; 60 dB; 1.2

14.7 0.509 rad/s; 3 rad/s; 5.89

14.10 3; low-pass; $\frac{0.3125(s^2 + 4)}{(s + 1)(s^2 + s + 1.25)}$

14.12 4; $\frac{4.512 \times 10^5 s^2}{(s^2 + s \cdot 10^3 + 10^6)(s^2 + s \cdot 10^2 + 1.44 \times 10^6)}$

14.13 $\frac{0.17(s^2 + 6.25)}{s^2 + 0.5s + 1.0625}$; 0.17

14.15 $1/(s^3 + 2s^2 + 3s + 2)$; All zeros at $s = \infty$; Poles: $s = -1$, $s = -0.5 \pm j1.323$

14.18 $10^9/(s^2 + s \cdot 1.414 \times 10^4 + 10^8)$

14.21 $\frac{0.64(s^2 + 1.5625 \times 10^8)}{s^2 + 5 \times 10^3 s + 10^8}$; 0.64

14.26 (a) 1 rad/s, $1/\sqrt{2}$, 12.3 dB; (b) 0.8427 rad/s, 1.3, 17 dB

14.28 $\frac{s^2}{s^2 + s + 1}$; 1 rad/s; 1

14.32 42.1 dB

14.34 7; 23.15 dB, 0.25 dB

14.36 7; Poles: $\omega_0 = 2\pi \times 10^4$ rad/s, $Q_1 = 2.247$, $Q_2 = 0.802$, $Q_3 = 0.555$, real pole at

$$s = -2\pi \times 10^4; \frac{\omega_0^7}{(s^2 + s \frac{\omega_0}{2.247} + \omega_0^2)(s^2 + s \frac{\omega_0}{0.802} + \omega_0^2)(s^2 + s \frac{\omega_0}{0.555} + \omega_0^2)(s + \omega_0)}$$

66.8 dB

14.39 45.3 dB

14.40 Peaks: $0.95 \omega_p$, $0.59 \omega_p$, 0; Valleys: ω_p , $0.81 \omega_p$, $0.31 \omega_p$

14.42 (a) 10, 4 dB;

$$(b) p_{1,10} = \omega_p(-0.0224 \pm j0.9978),$$

$$p_{2,9} = \omega_p(-0.0651 \pm j0.9001),$$

$$p_{3,8} = \omega_p(-0.1013 \pm j0.7143),$$

$$p_{4,7} = \omega_p(-0.1277 \pm j0.4586),$$

$$p_{5,6} = \omega_p(-0.1415 \pm j0.1580);$$

$$\frac{7.60 \times 10^{40}}{(s^2 + s \cdot 0.0448 \omega_p + 0.9961 \omega_p^2)(s^2 + s \cdot 0.1302 \omega_p + 0.8144 \omega_p^2)} \times \frac{1}{(s^2 + s \cdot 0.2026 \omega_p + 0.5205 \omega_p^2)(s^2 + s \cdot 0.2554 \omega_p + 0.2266 \omega_p^2)} \times \frac{1}{(s^2 + s \cdot 0.2830 \omega_p + 0.0450 \omega_p^2)}$$

14.44 2 nF, 12.5 mH

- 14.46** (a) $C_1/(C_1 + C_2)$, $C_1/(C_1 + C_2)$, no zeros; (b) 0, $C_1/(C_1 + C_2)$, zero at $s = 0$;
 (c) $L_2/(L_1 + L_2)$, $L_2/(L_1 + L_2)$, no zeros; (d) 0, $L_2/(L_1 + L_2)$, zero at $s = 0$

$$\mathbf{14.51} \quad V_o = \frac{s^2 V_y + s \left(\frac{\omega_0}{Q} \right) V_z + \omega_0^2 V_x}{s^2 + s \left(\frac{\omega_0}{Q} \right) + \omega_0^2}$$

- 14.52** $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = 10 \text{ k}\Omega$; (a) $C_4 = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$; (b) $C_4 = 10 \text{ nF}$; (c) $C_4 = 1 \text{ nF}$

- 14.56** First-order section: $T_1(s) = \frac{2 \times 10^4}{s + 10^4}$, $R_1 = 50 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$, $C = 1 \text{ nF}$;

$$\text{Second-order section: } T_2(s) = \frac{2 \times 10^8}{s^2 + s \frac{10^4}{1.618} + 10^8}, \quad C = 1 \text{ nF}, \quad R = 100 \text{ k}\Omega, \quad R_6 =$$

$$1.618 \text{ k}\Omega, \quad K = 2; \quad \text{Second-order section: } T_3(s) = \frac{2.5 \times 10^8}{s^2 + s \frac{10^4}{0.618} + 10^8}, \quad C = 1 \text{ nF},$$

$$R = 100 \text{ k}\Omega, \quad R_6 = 61.8 \text{ k}\Omega, \quad K = 2.5$$

- 14.59** $R = 2 \text{ k}\Omega$, $C = 796 \text{ pF}$, $R_6 = 200 \text{ k}\Omega$

$$\mathbf{14.60} \quad (\text{a}) \quad T(s) = \frac{0.4508 \times 10^5 (s^2 + 1.6996 \times 10^{10})}{(s + 0.7294 \times 10^5)(s^2 + s 0.2786 \times 10^5 + 1.0504 \times 10^{10})}$$

- (b) First-order section: $R_1 = R_2 = 13.71 \text{ k}\Omega$, $C = 1 \text{ nF}$, Second-order section: $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = 9.76 \text{ k}\Omega$, $C_{61} = 618 \text{ pF}$, $C_{62} = 382 \text{ pF}$, $R_6 = 35.9 \text{ k}\Omega$, $K = 1$

- 14.61** $C = 10 \text{ nF}$, $R = 5.31 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_f = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 119 \text{ k}\Omega$, $K = 1.983$, gain = 119 V/V

$$\mathbf{14.64} \quad R = 1/\omega_0 C; \quad R_1 = \infty, \quad C_1 = GC, \quad R_2 = \left(\frac{R}{G} \right) \left(\frac{\omega_0}{\omega_n} \right)^2, \quad R_3 = \infty$$

- 14.68** $C_1 = C_2 = 10 \text{ nF}$, $R_3 = 12.73 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 200 \text{ }\Omega$, gain = -32 V/V

- 14.72** Second-order section: $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $C_3 = 492 \text{ pF}$, $C_4 = 5.15 \text{ nF}$; Second order section: $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $C_3 = 1.29 \text{ nF}$, $C_4 = 1.97 \text{ nF}$; First-order section: $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 1.59 \text{ nF}$

- 14.73** $100 \text{ M}\Omega$; $20 \text{ M}\Omega$; $10 \text{ M}\Omega$; $2 \text{ M}\Omega$; $1 \text{ M}\Omega$

- 14.77** 0.1 pF ; 0.1 pF ; 0.1414 pF ; 0.1 pF

Chapter 15

- 15.1** ω_0 ; $1/\text{A}$

- 15.3** (a) 100 pF ; (b) $50 \text{ k}\Omega$; (c) 0.001

- 15.5** 0.6 mA/V ; 15.92 MHz

$$\mathbf{15.8} \quad s^2 + s \frac{1}{CR} \left(2 - \frac{r_2}{r_1} \right) + \frac{1}{C^2 R^2}; 2; 1/CR$$

- 15.10** 2.55 V

- 15.11** 0.125%; 0.042%
- 15.14** $0.878/CR$
- 15.16** 6.6 k Ω , 6.6 k Ω ; $\hat{V}_0 = 1.05$ V
- 15.19** 7.88 V
- 15.20** $C = 1.59$ nF; 8.6 kHz; change the shunt resistor to 7.5 k Ω and R_2/R_1 to 2.35.
- 15.26** $C = 1.59$ nF; R_f slightly smaller than 20 k Ω ; $R_3 = 2.74$ k Ω ; $R_4 = 10$ k Ω
- 15.28** 4.97 k Ω ; 3.6 V; add a diode in series with each of the diodes in the limiter.
- 15.29** (a) 0; (b) 4.17×10^{-3} ; (c) 1.39×10^{-3} ; (d) 4.5×10^{-3} or 0.45%
- 15.30** $j\omega[-\omega^2 LC_1 C_2 + (C_1 + C_2)] + \left(g_m + \frac{1}{R_L} - \omega^2 \frac{LC_2}{R_L}\right) = 0;$

$$\omega_0 = 1/\sqrt{L\left(\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}\right)}; g_m R_L = \frac{C_2}{C_1}$$
- 15.33** $L_1 = 2.41$ μ H; $L_2 = 0.12$ μ H
- 15.35** $C = 1.25$ pF; $g_m = 2.7$ mA/V
- 15.36** 2.0165 MHz to 2.0173 MHz, an 800 Hz range.
- 15.37** 30 k Ω
- 15.43** (a) either +5 V or -5 V; (b) symmetric square wave of frequency f , lagging the sine wave by 65.4° , having ± 5 V swing; 0.1 V
- 15.44** 9.518 kHz

Chapter 16

- 16.1** (a) 1.90 k Ω (b) 10.26 k Ω (c) 8.1
- 16.2** (a) 6.0 (b) 1.67 k Ω
- 16.16** $NM_H = 0.5$ V; $NM_L = 0.4$ V
- 16.18** $NM_H = 0.2V_{DD}$; $NM_L = 0.3V_{DD}$; transition region width = $0.2 V_{DD}$; $V_{DD} = 1.25$ V
- 16.20** $V_M = V_{IL} = V_{IH} = 0.9$ V; $V_{OL} = 0$ V; $V_{OH} = 1.8$ V; $NM_L = NM_H = 0.9$ V; gain = ∞
- 16.23** $V_{DD} = 1.0$ V; $R_D = 31.6$ k Ω ; $W/L = 1.7$; P_D (high output) = 30 μ W; P_D (low output) = 0
- 16.24** $V_{DD} = 1.2$ V; $R_D = 27.6$ k Ω ; $W/L = 2.1$; $V_{IL} = 0.435$ V; $V_M = 0.6$ V; $V_{IH} = 0.7$ V; $NM_L = 0.385$ V; $NM_H = 0.5$ V
- 16.28** (a) $W_p = 527$ nm; area = 40,560 nm² (b) $V_{OH} = 1$ V; $V_{OL} = 0$ V; $V_{IH} = 0.5375$ V; $V_{IL} = 0.4625$ V; $NM_H = NM_L = 0.4625$ V (c) $r_{DSP} = r_{DSN} = 1.9$ k Ω
- 16.31** 3.5 mV; 15.4 mV
- 16.32** 135
- 16.35** (a) 84 nm (b) $V_{OH} = 0.9$ V; $V_{OL} = 0$ V; $V_{IH} = 0.49$ V; $V_{IL} = NM_H = NM_L = 0.41$ V (c) $r_{DSP} = r_{DSN} = 1.11$ k Ω (d) $r = 0.816$; $V_M = 0.43$ V

Chapter 17

- 17.4** $t_{PLH} = 27.6$ ps; $t_{PHL} = 13.8$ ps; $t_p = 20.7$ ps
- 17.5** (a) $V_{OL} = 0$ V; $V_{OH} = 1.2$ V; $NM_L = NM_H = 0.6$ V (b) $t_{PHL} = 138$ ps; $t_{THL} = 440$ ps
(c) $t_{PLH} = 138$ ps; $t_{TLH} = 440$ ps
- 17.7** (a) 475 ps (b) 400 ps; $t_p = 175$ ps
- 17.9** $(W/L)_n \geq 1.95$; $(W/L)_p \geq 7.8$
- 17.11** 293.3 ps
- 17.14** $t_{PHL} = 34.4$ ps; $t_{PLH} = 42.6$ ps; $t_p = 38.5$ ps; $f_{max} = 13$ GHz
- 17.16** $t_{PHL} = t_{PLH} = t_p = 7.7$ ps; 3.16 fF
- 17.17** $S = 3$; area increases by a factor of 3
- 17.23** (a) 0.54 V (b) 0.47 V
- 17.24** (a) $x = 6.32$; $t_p = 25.3$ CR (b) $n = 7$; $x = 2.87$; $t_p = 20.1$ CR
- 17.26** 4.32 fJ; 54 W; 45 A
- 17.28** 0.175 pF
- 17.30** 0.188 pJ
- 17.35** (a) 0.184 to 0.216 mA (b) 46.3 to 54.3 ps

Chapter 18

- 18.2** 0.834 V
- 18.4** 25.8 ps
- 18.6** $V_{OH} = 0.59$ V; $V_{OL} = 0$ V; $i_{DP}(V_{OH}) = 1.08$ μ A; $t_{PLH} = 51.6$ ps; $t_{PHL} = 27.0$ ps
- 18.7** (a) V_{DD} (b) $|V_m|$ (c) 178 ps
- 18.11** 64.3 ps
- 18.18** $V_M = 0.46$ V; $(W/L)_{5-8} = 1.42$
- 18.23** 4.5
- 18.24** (a) (1.64, 0.385) (b) (3, 0.5) (c) (3.69, 0.538)
- 18.26** $(W/L)_5 / (W/L)_1 \leq 0.397$; $W_5 = 65$ nm; $W_1 = 164$ nm
- 18.29** (a) 3 (b) 4.93 ns (c) 3.33 ns
- 18.31** $(W/L)_p \leq 3(W/L)_a$
- 18.34** 1024 cells; 10 address rows; 12 bits
- 18.38** 222 ps; 200 MHz
- 18.43** 10 address bits; 1024 output lines; 20 input lines; 11,264 transistors
- 18.45** 10 address bits; 10 levels of pass gates; 2046 transistors