
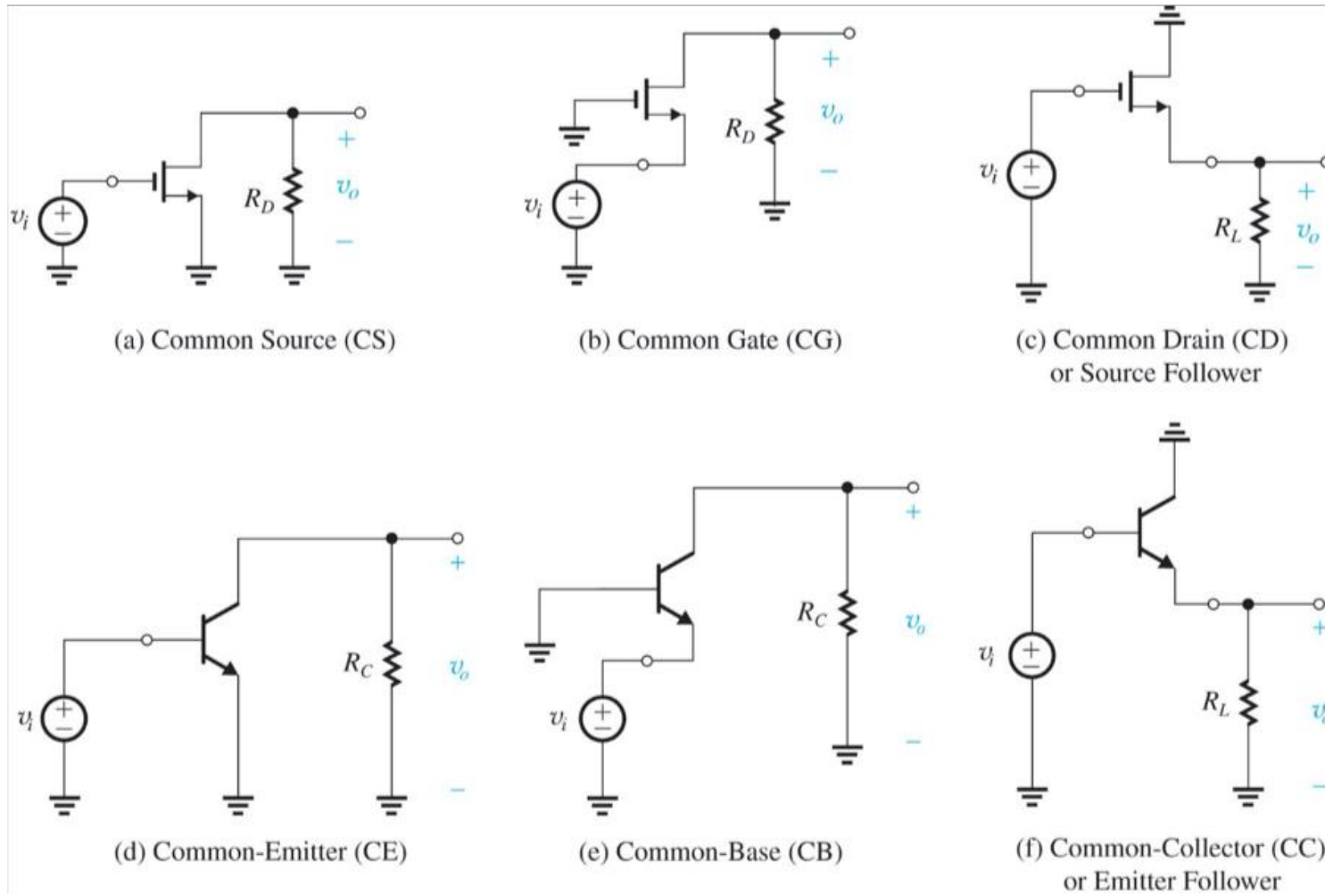


Proc 3

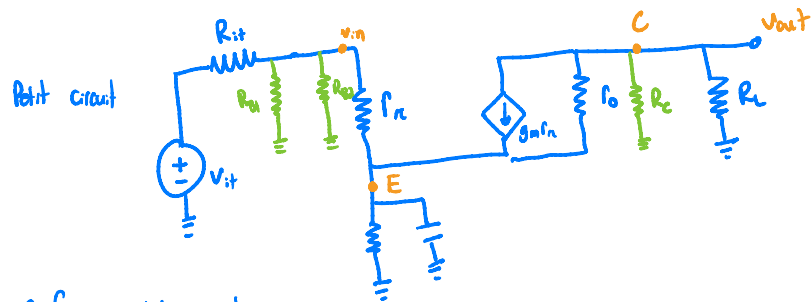

E.1



① faire modèle petit signal

AC → Condensateur en CC

→ tension alimentation 0V

② Faire impédance entrée, cela dit que c'est après R_{it}


$$R_{B1} // R_{B2} // R_{E2} = R_{in}$$

③ Faire impédance sortie, cela dit avant load

$$R_C // R_E = R_{out}$$


④ Trouver g_m
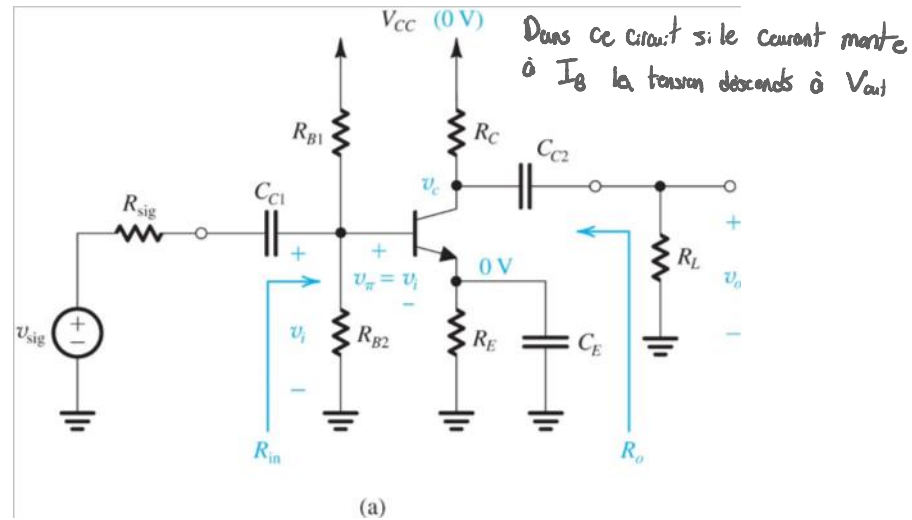
$$V_{out}/V_{in} = \frac{g_m V_{in} R_{out}}{V_{in}} = g_m R_{out}$$




(a)

E.1

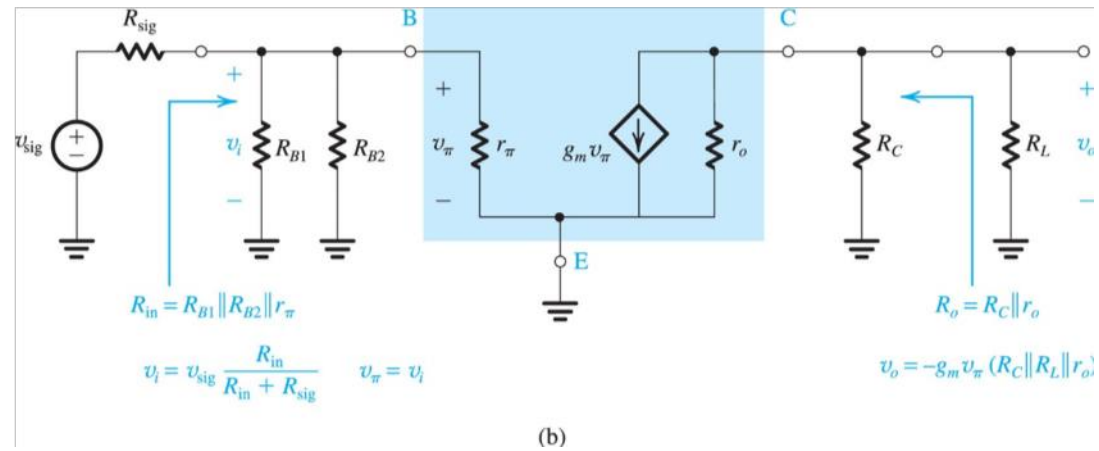

E.2

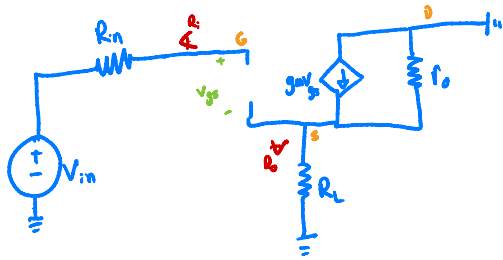


$R_n = \infty$ il n'a pas d'impédance d'entrée
 $R_{out} = r_o // 1/g_m$ on se met devant le R_L

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m V_{gs} (r_o // R_L)}{g_m V_{gs} (r_o // R_L + 1/g_m)}$$


$$= \frac{r_o // R_L}{r_o // R_L + 1/g_m}$$

$$= \frac{R_L}{R_L + 1/g_m} = \frac{R_L g_m}{R_L g_m + 1} < 1$$

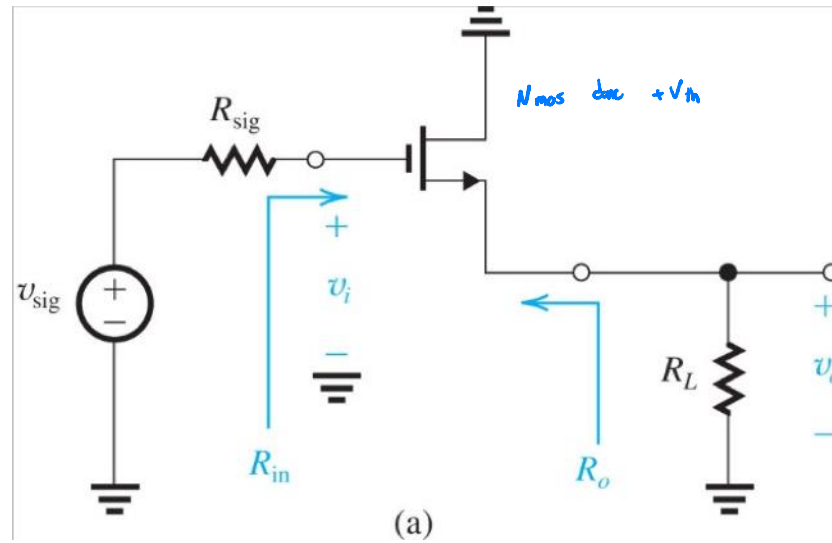
on remplace $g_m V_{gs}$ par $1/g_m$
 car $\frac{V_s}{g_m V_{gs}} = \frac{V}{I} = R$
 $V_s = V_{gs} = 0$
 $\frac{V_{gs}}{V_{gs} g_m} = \frac{1}{g_m}$



E.2

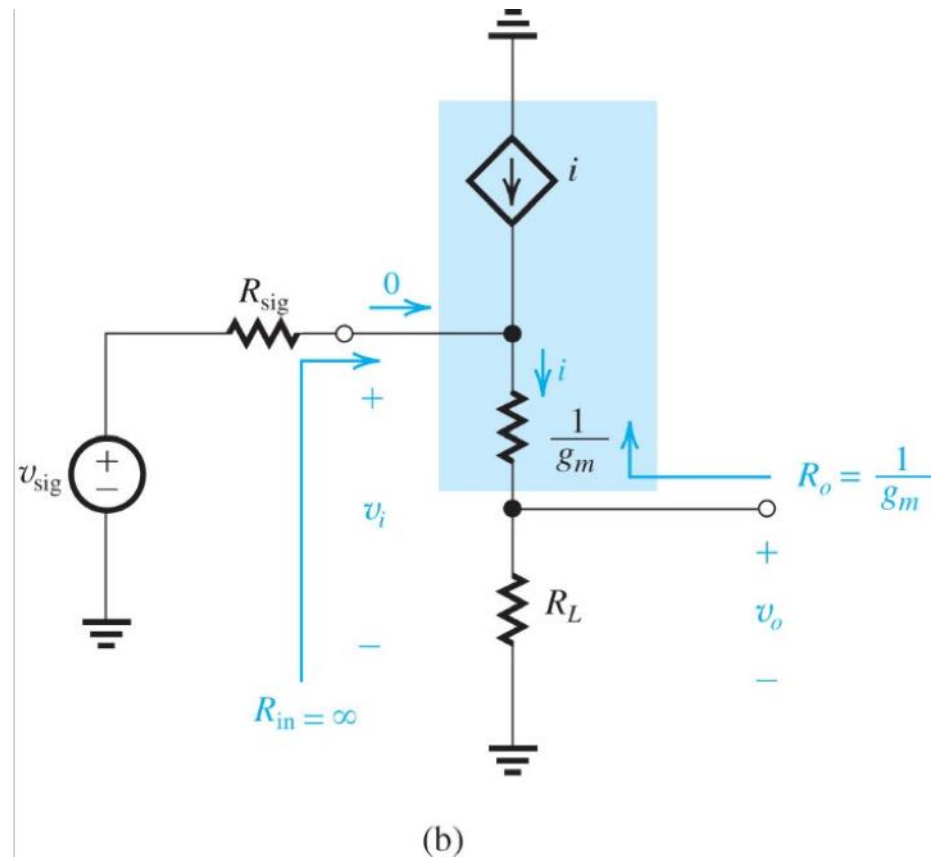


E.3

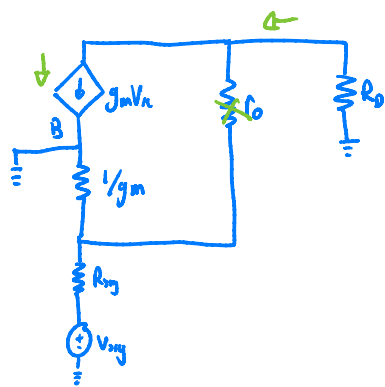


$$R_{in} = 1/g_m \quad \text{on neglect } C_0$$

$$R_{out} = R_D$$

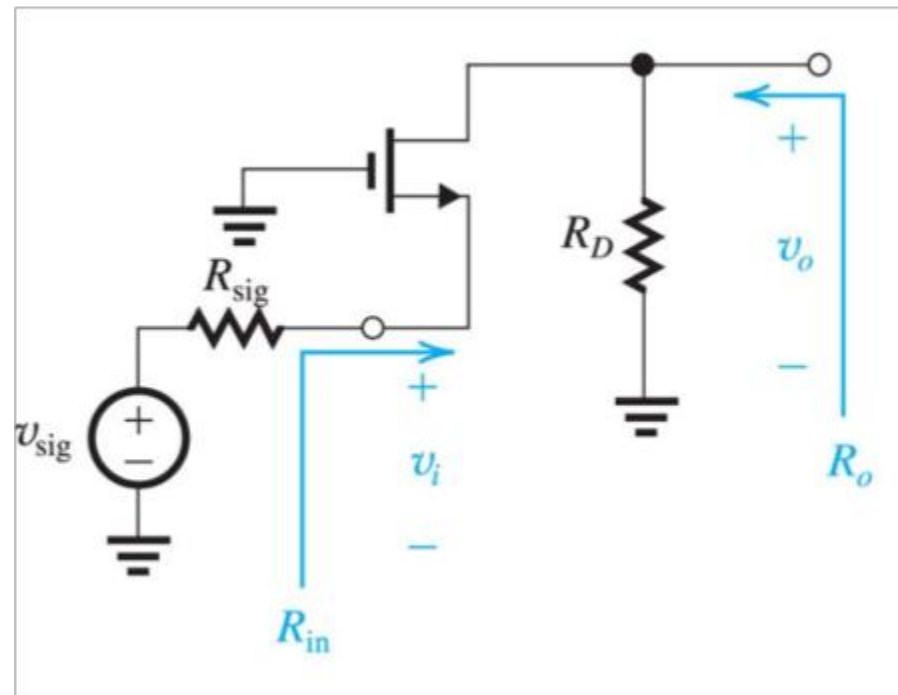
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m v_{gs} R_D}{-v_{gs}} = g_m R_D$$



E.3

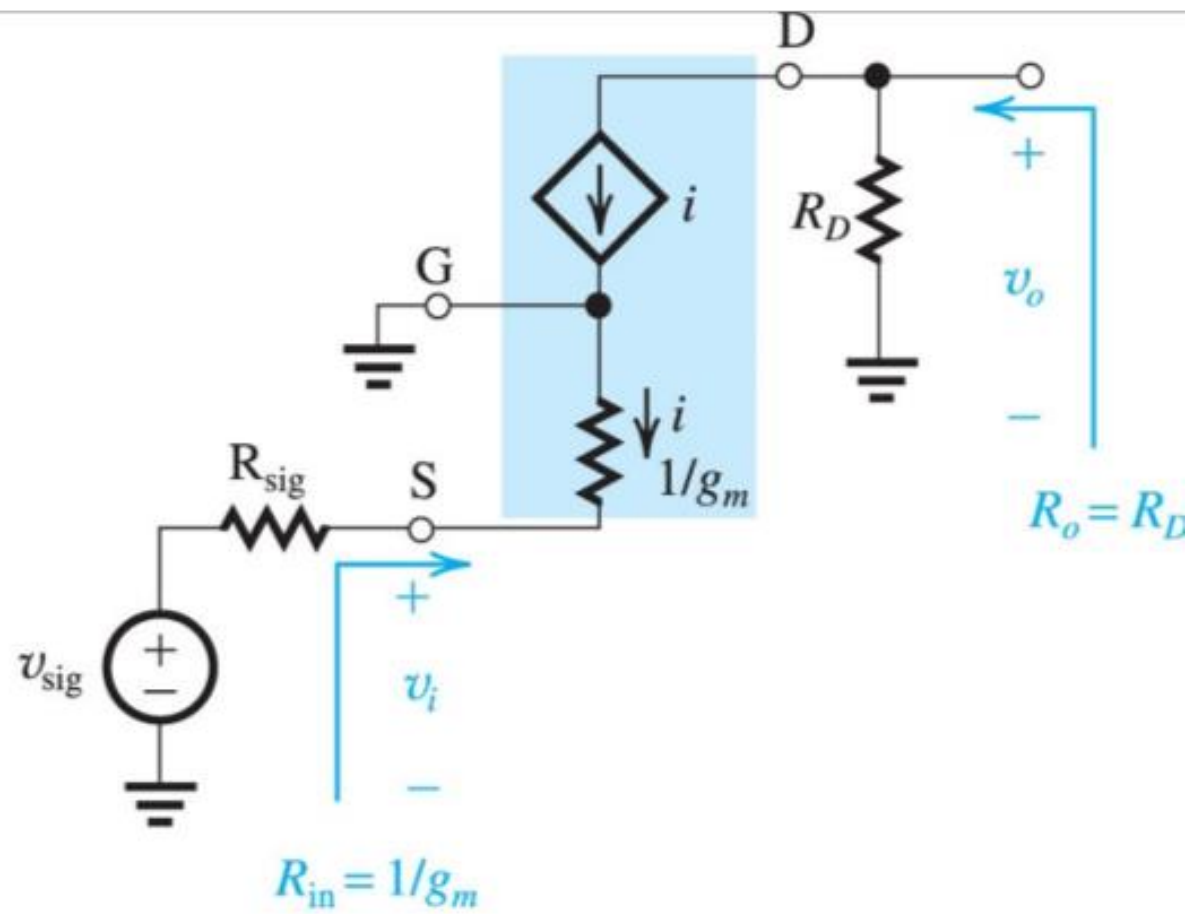


E.3

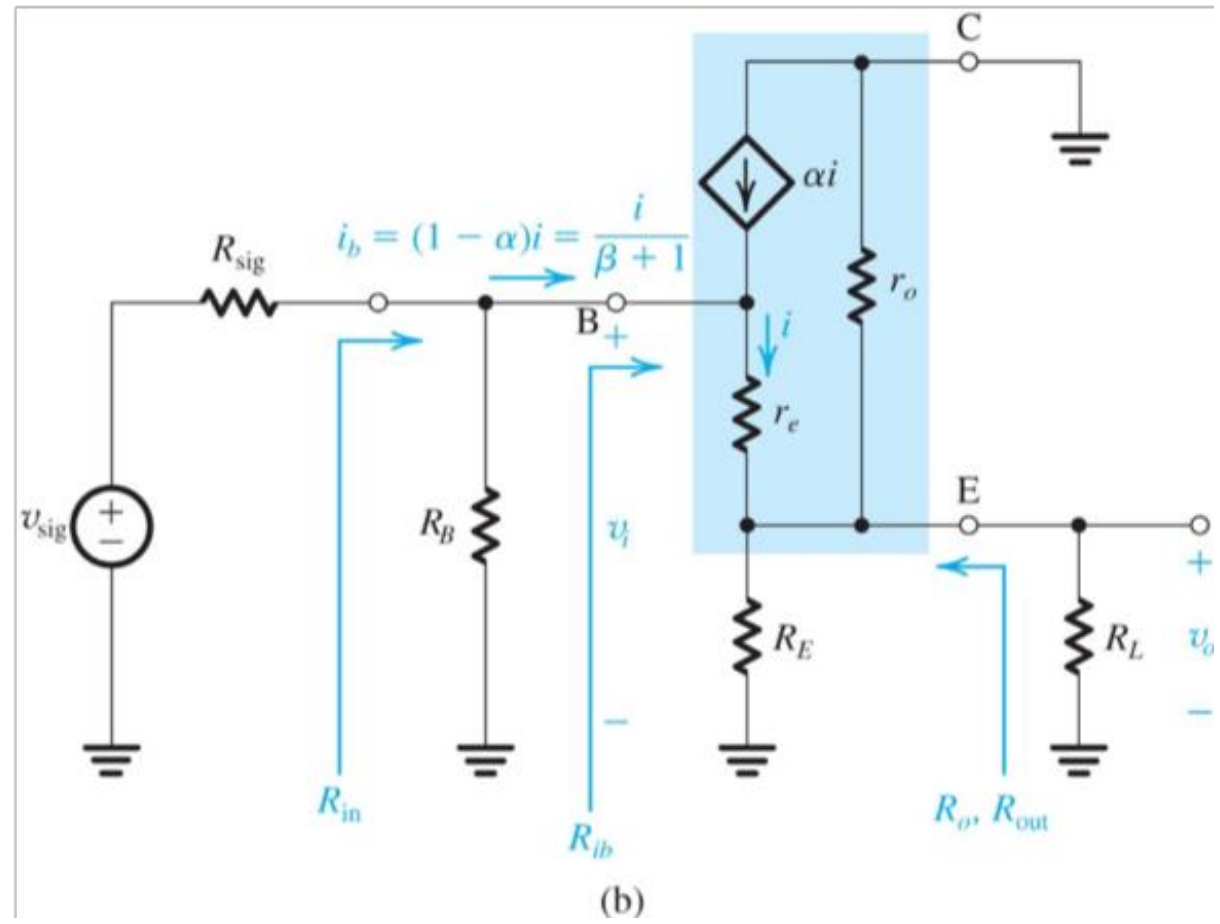

E.4 gain tension globale = sans source sans charge
done
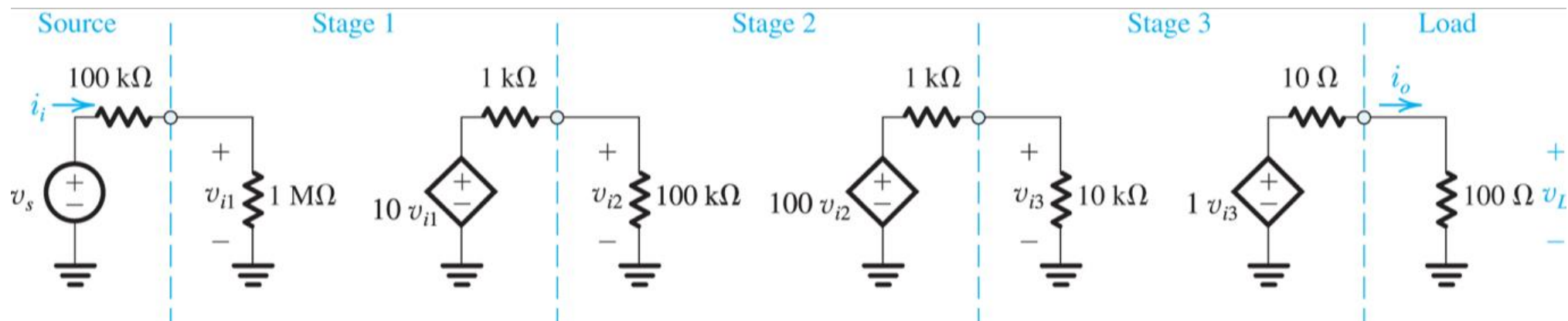
$$10 \cdot \frac{100\text{K}}{101\text{K}} \cdot 100 \cdot \frac{10\text{K}}{11\text{K}}$$



$$A_v = \frac{1\text{M}}{1.1\text{M}} v_s$$


$$A_v = 0.9090 v_s$$

$$10 \cdot 0.9090 v_s \cdot \frac{100\text{K}}{101\text{K}} = 9 v_s$$

$$100 \cdot 9 v_s \cdot \frac{10\text{K}}{11\text{K}} = 818.181 v_s$$

$$818.181 \cdot \frac{100}{110} = 743.80 v_s$$

E.5

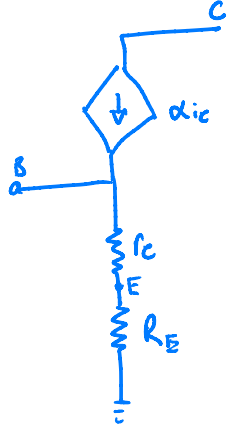


$$i_e = i_b + i_c$$

$$R_{i_b} = \frac{V_i}{i_b} = \frac{i_e(R_E + r_e)}{i_b}$$




$$= \frac{i_b(\beta + 1)(R_E + r_e)}{i_b}$$

$$= (\beta + 1)(R_E + r_e)$$

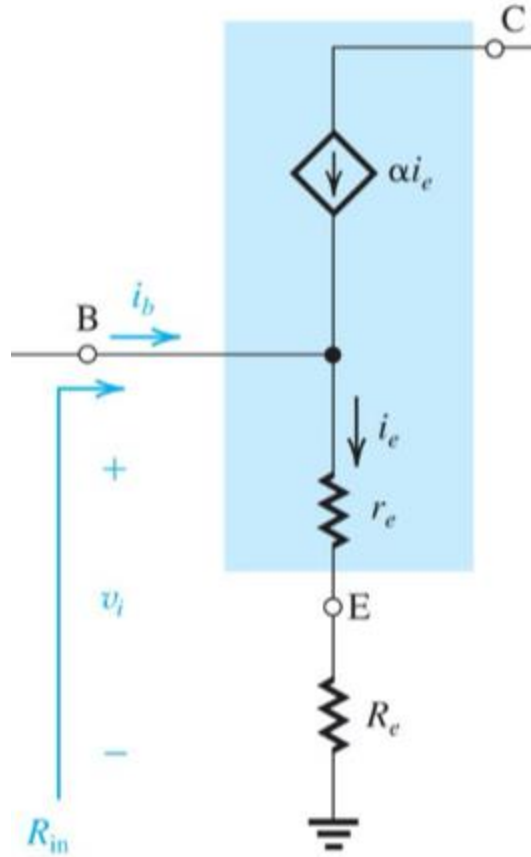


E.6


$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

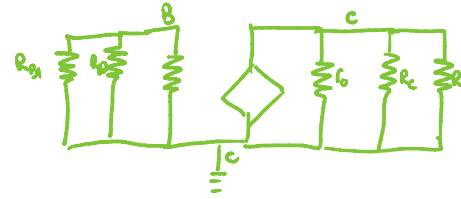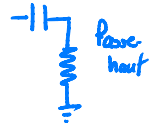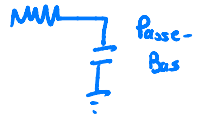

Comme si CC au condensateur

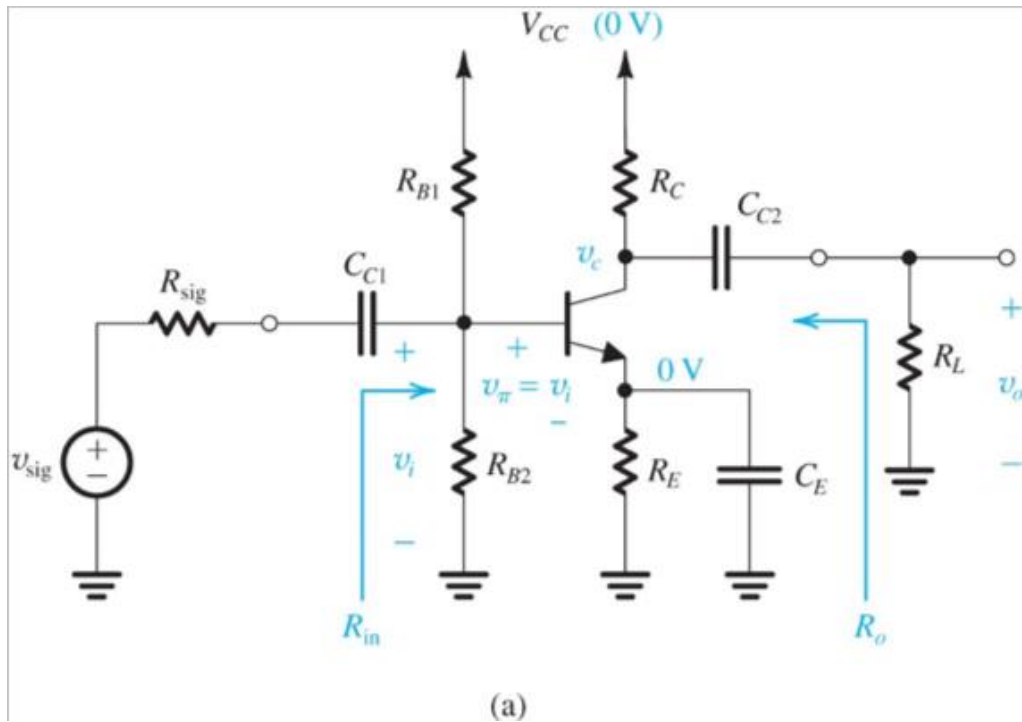


$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // R_{in}$$

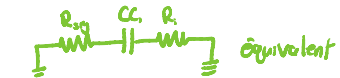


$$\text{Donc } f_c = \frac{1}{2\pi R_{eq} C_{C1}}$$

S.1

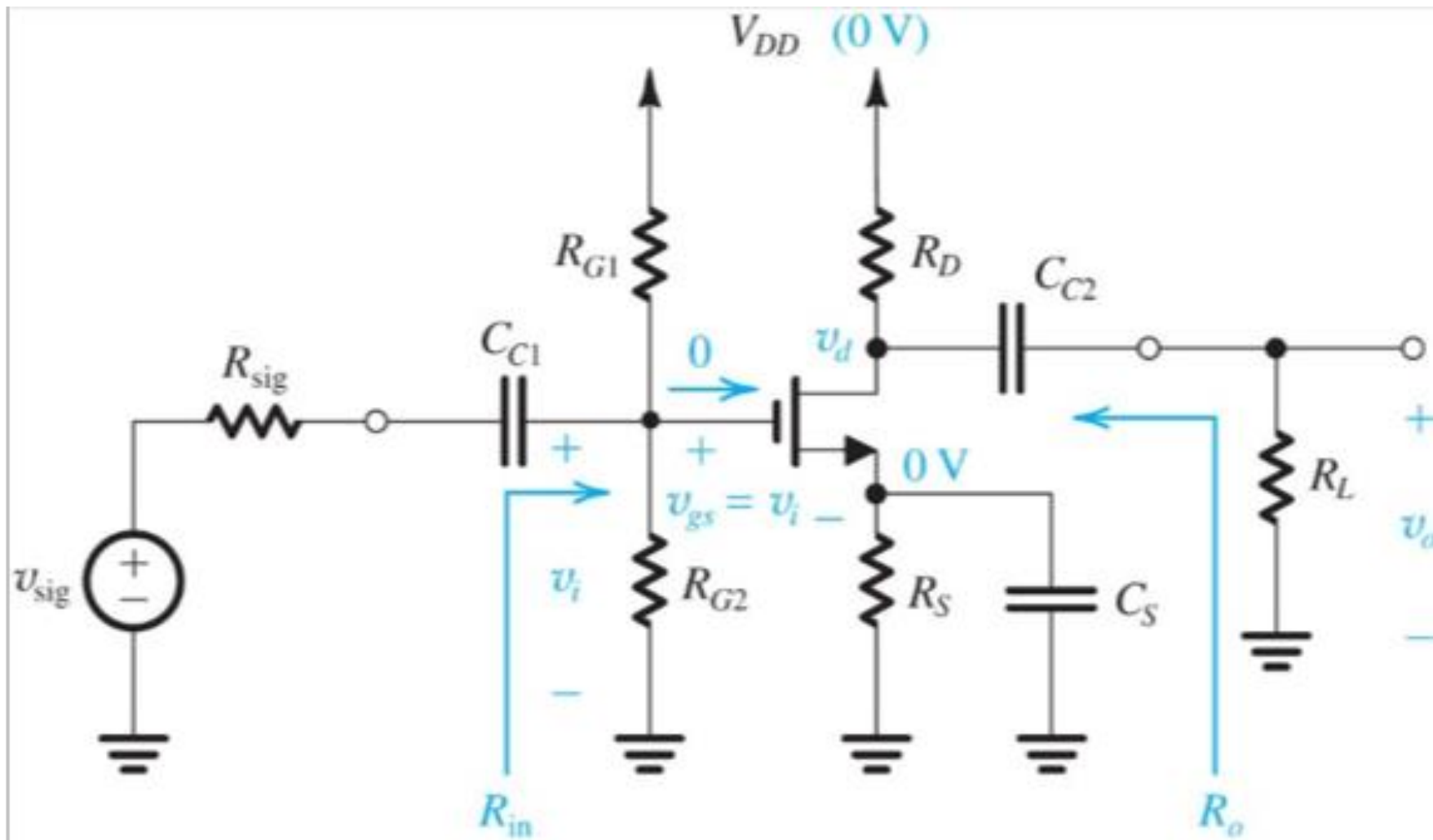

(a)

S.1

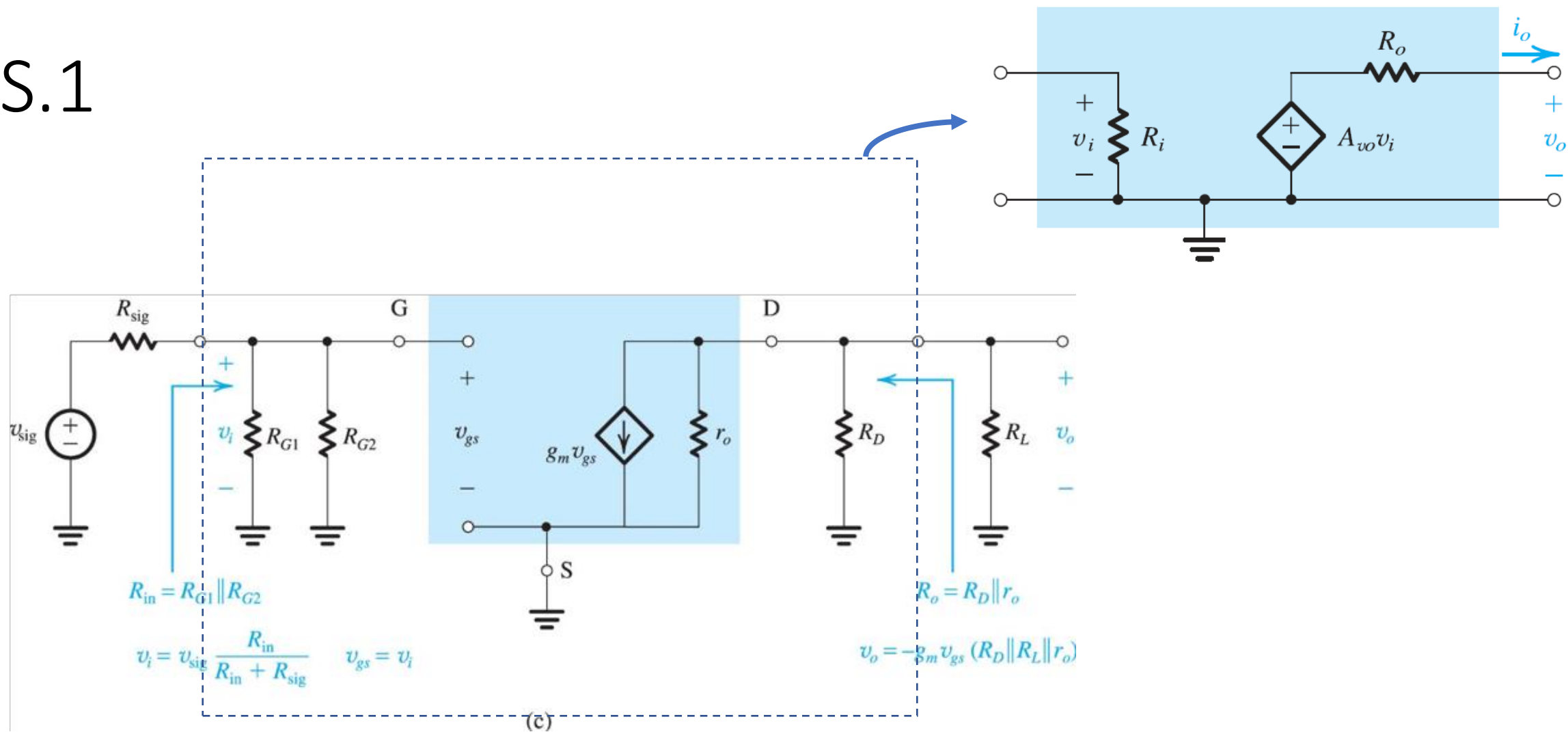

S.2

